

中国科学技术大学计算机学院
《计算机组成原理》实验报告



实验题目： lab3 单周期 CPU

学生姓名： 胡毅翔

学生学号： PB18000290

完成日期： 2020 年 5 月 13 日

实验目的

- 1. 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
- 2. 掌握数字系统的设计和调试方法
- 3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验环境

- 1. PC 一台
- 2. Windows 或 Linux 操作系统
- 3. Vivado
- 4. vlab.ustc.edu.cn
- 5. Logisim
- 6. Nexys4DDR 开发板

实验设计

单周期 CPU

设计目标

设计实现单周期 CPU 并可执行 add, addi, lw, sw, beq, j 共 6 条指令。

 


图 1

指令功能与格式如下所示：

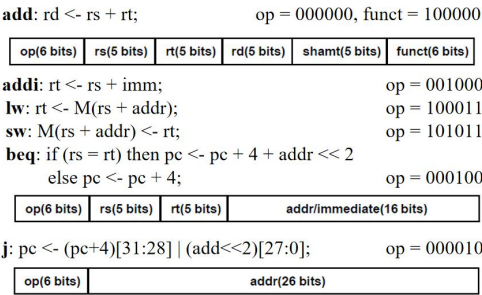


图 2

端口声明

端口声明如下：

```
module cpu(  
    input clk,rst//clock,reset  
);
```

设计实现

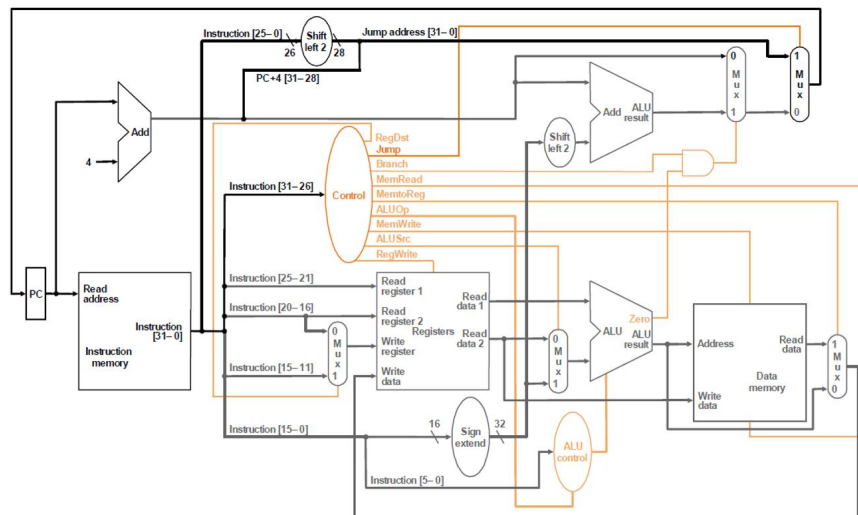


图 3

数据通路如上图所示，只需根据指令输出控制信号。

核心代码

核心代码(根据指令输出控制信号)如下:

```
//Control Unit
always @*
begin
    case(instruct[31:26])
        6'b000000:begin//add
            RegDst=1;
            jump=0;
            branch=0;
            MemtoReg=0;
            ALUOp=2'd00;
            Memwe=0;
            ALUSrc=0;
            Regwe=1;
        end
        6'b001000:begin//addi
            RegDst=0;
```

```

        jump=0;
        branch=0;
        MemtoReg=0;
        ALUOp=2'd00;
        Memwe=0;
        ALUSrc=1;
        Regwe=1;
    end
6'b100011:begin//lw
    RegDst=0;
    jump=0;
    branch=0;
    MemtoReg=1;
    ALUOp=2'd00;
    Memwe=0;
    ALUSrc=1;
    Regwe=1;
end
6'b101011:begin//sw
    RegDst=1;
    jump=0;
    branch=0;
    MemtoReg=0;
    ALUOp=2'd00;
    Memwe=1;
    ALUSrc=1;
    Regwe=0;
end
6'b000100:begin//beq
    RegDst=0;
    jump=0;
    branch=1;
    MemtoReg=0;
    ALUOp=2'd01;
    Memwe=0;
    ALUSrc=0;
    Regwe=0;
end
6'b000010:begin//j
    RegDst=0;
    jump=1;
    branch=0;
    MemtoReg=0;
    ALUOp=2'd00;

```

```

        Memwe=0;

        ALUSrc=0;

        Regwe=0;

    end

endcase

end

//ALU Control Unit
always @*
begin
    case(ALUOp)
        2'b00:alu_op=3'b000;

        2'b01:alu_op=3'b001;

    endcase
end

```

仿真结果

仿真结果如下，最后进入“sw \$s2,8(\$0)”及“j_success”的循环：

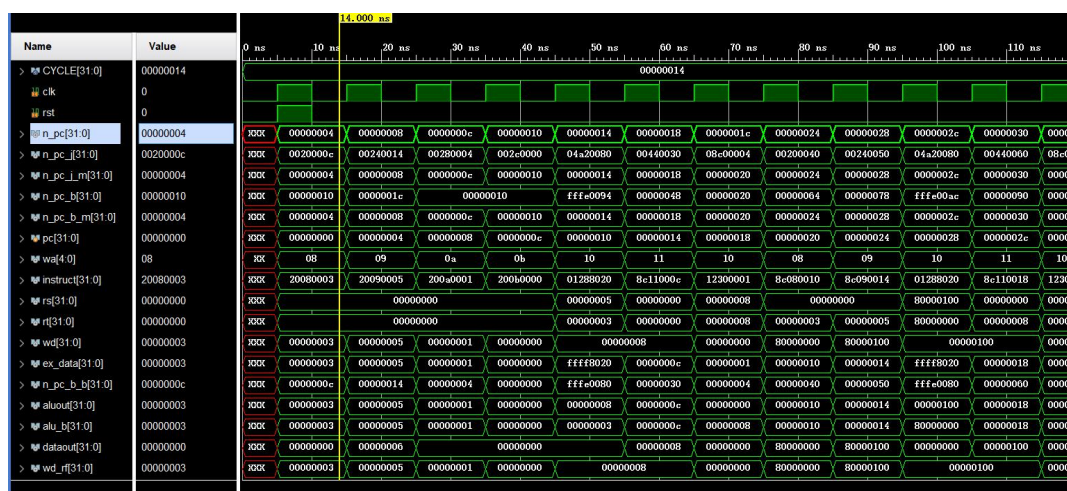


图 4

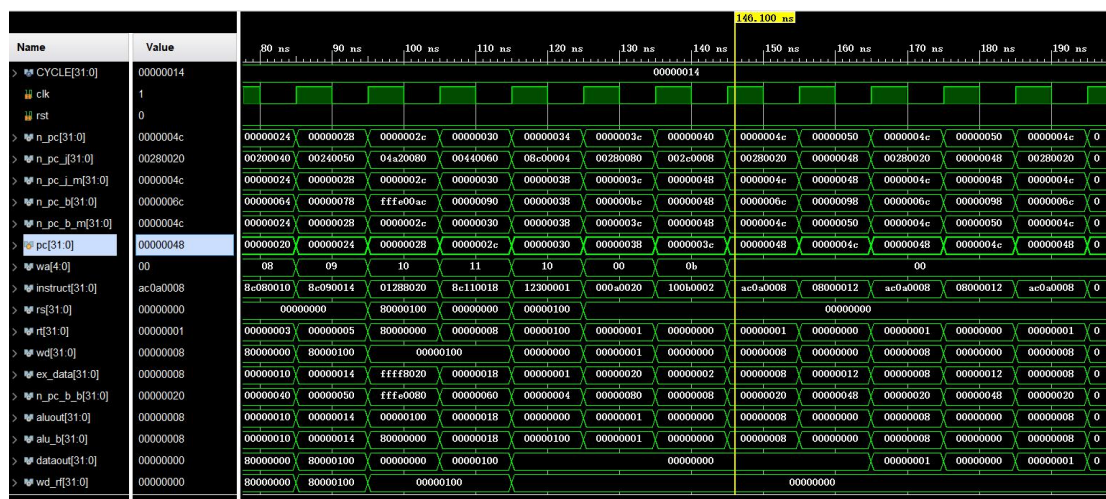


图 5


结果分析

仿真结果表明设计，运行效果与设计目标相同。

调试单元 (DBU)

设计目标

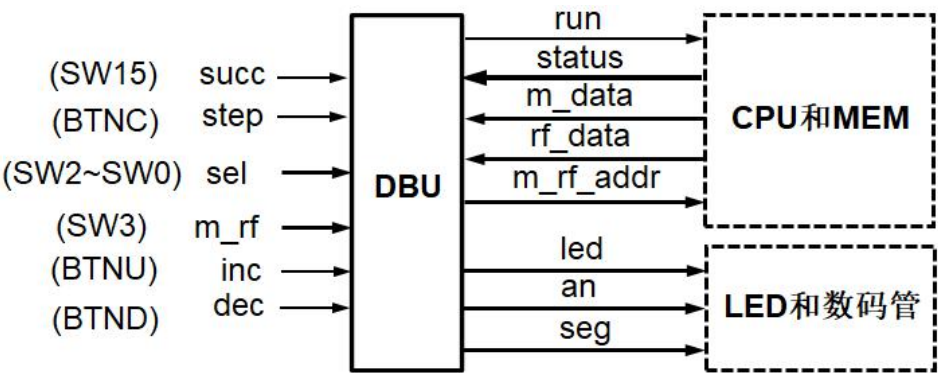为了方便下载调试，设计一个调试单元 DBU，该单元可以用于控制 CPU 的运行方式，显示运行过程的中间状态和最终运行结果。DBU 的端口与 CPU 以及 FPGA 开发板外设（拨动/按钮开关、LED 指示灯、7-段数码管）的连接如图所示。为了 DBU 在不影响 CPU 运行的情况下，随时监视 CPU 运行过程中寄存器堆和数据存储器的内容，可以为寄存器堆和数据存储器增加 1 个用于调试的读端口。



【图中省略了clk (clk100mhz降频)和rst (BTNL)信号】

图 6

端口声明

端口声明如下：

```
module DBU(  
    input clk, //clock  
    input succ, //successive  
    input step, //step  
    input rst, //reset  
    input [ 2: 0 ] sel, //select  
    input m_rf, //memory_regfile  
    input inc, //increase  
    input dec, //decrease  
    output reg [ 15: 0 ] led, //show part  
    output reg [ 7: 0 ] an,  
    output [ 7: 0 ] seg  
);
```

设计实现

实现思路为将需要显示的数据从 CPU 中引出，并通过数据选择器，选择以供显示。

在 CPU 中的 regfile 及数据 memory 的读地址前，各增加一数据选择器，以选择是 CPU 内部运行时使用的地址，还是 DBU 读取的地址。而 m_rf_addr 的修改，则由两段式有限状态机实现，根据取信号边沿后的 inc 及 dec 信号增减。

此外还需增加，显示模块，根据须显示的数字，输出数码管的使能信号，及滚动显示，以保证数据的正常显示。

核心代码

m_rf_addr 的修改及控制是否连续运行部分的核心代码如下：

```
always @( posedge clk )
begin
    if ( edg_inc )
        begin
            n_m_rf_addr = m_rf_addr + 8'd1;
        end
    else if ( edg_dec )
        begin
            n_m_rf_addr = m_rf_addr - 8'd1;
        end
    else
        begin
            n_m_rf_addr = m_rf_addr;
        end
    end
end
always @( posedge clk )
begin
    if ( rst )
        begin
            m_rf_addr <= 8'd0;
        end
    else
        begin
            m_rf_addr <= n_m_rf_addr;
        end
    end
end
always @ *
begin
    if ( succ )
        begin
            clk_cpu = clk;
        end
    else
        begin
            clk_cpu = edg_step;
        end
    end
end
```

```
end
```

仿真结果

仿真结果如下:

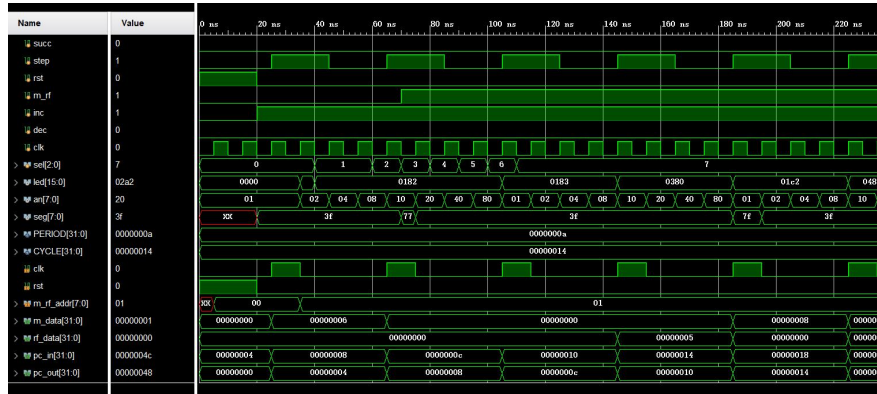


图 7

思考题(含 accm 指令的单周期 CPU)

设计目标

在原有的单周期 CPU 中增加 accm 指令。

指令格式及功能如下:

```
accm: rd <- M(rs) + rt;    op = 000000, funct = 101000
```

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------


图 8

端口声明

端口声明与原单周期 CPU 相同。

设计实现

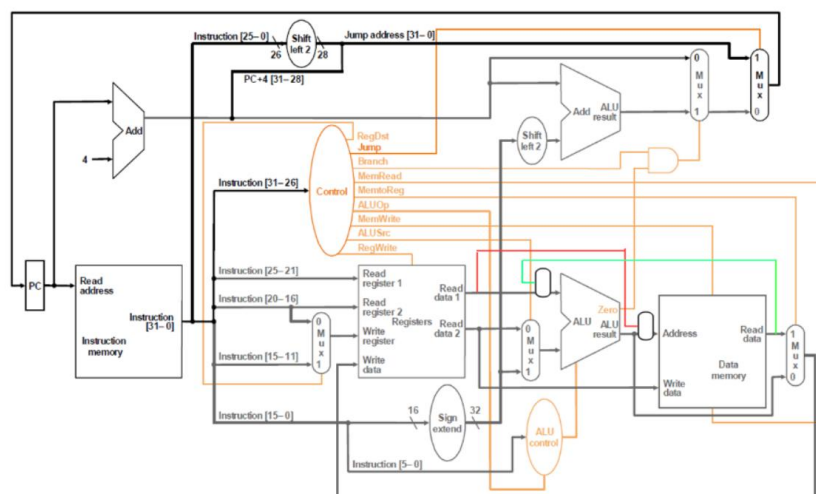实现思路为在原 CPU 中增加如下两条线(绿线及红线),及两个二选一选择器,并在控制单元增加对这两个选择器的控制。



核心代码

控制单元核心代码(只含新增的控制信号, 其余同上, 略去), 如下:

```
//Control Unit
always @*
begin
    case(instruct[31:26])
        6'b000000:begin
            if(instruct[5:0]==6'b100000)begin//add
                mem_r_d_sel=0;
                alu_a_sel=0;
            end
            else if(instruct[5:0]==6'b101000)begin//accm
                mem_r_d_sel=1;
                alu_a_sel=1;
            end
        end
        6'b001000:begin//addi
            mem_r_d_sel=0;
            alu_a_sel=0;
        end
        6'b100011:begin//lw
            mem_r_d_sel=0;
            alu_a_sel=0;
        end
        6'b101011:begin//sw
            mem_r_d_sel=0;
            alu_a_sel=0;
        end
    end
end
```

```
        6'b000100:begin//beq
            mem_r_d_sel=0;
            alu_a_sel=0;
        end

        6'b000010:begin//j
            mem_r_d_sel=0;
            alu_a_sel=0;
        end

    endcase

end
```

仿真结果

仿真使用的指令(伪代码)，图中为修改部分，其余部分同原 CPU 所用指令：

```
_success:
    sw $t2,0($0)    #全部测试通过，存储器地址0x00里值为1
    accm: $t0<-M(0x01)+$t2
    j _success
```

图 10

仿真结果如下：

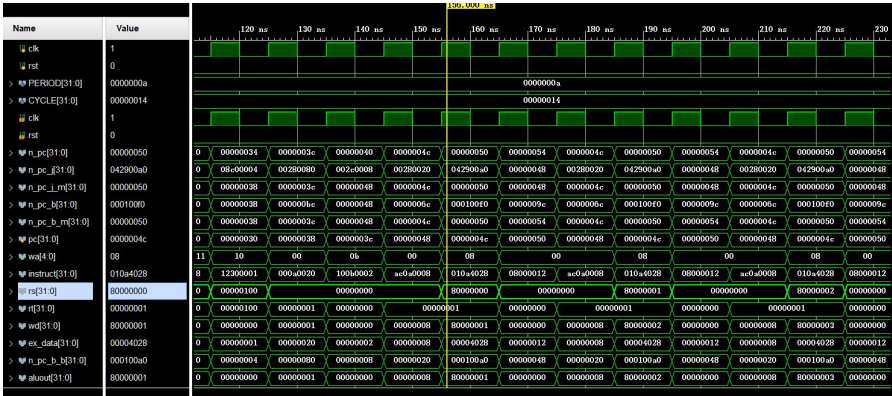


图 11

可见，进入循环后，\$t0 寄存器每次加 1。

结果分析

CPU 及 DBU 的仿真结果均符合设计目标。

实验总结

本次实验复习了上学期所学的 Verilog 的基本知识，并通过单周期 CPU 及 DBU 的设计，为后半学期的多周期，流水线 CPU 设计打下基础。

意见建议

无。

思考题

已在实验报告中体现。