

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目： lab1 运算器与排序

学生姓名： 胡毅翔

学生学号： PB18000290

完成日期： 2020 年 4 月 26 日

实验目的

- 1. 掌握算术逻辑单元（ALU）的功能，加/减运算时溢出、进位/借位、零标志的形成及其应用
- 2. 掌握数据通路和控制器的设计和描述方法理及使用

实验环境

- 1. PC 一台
- 2. Windows 或 Linux 操作系统
- 3. Vivado
- 4. vlab.ustc.edu.cn
- 5. Logisim
- 6. Nexys4DDR 开发板

实验设计

实验 1 运算器 (ALU)

设计目标

待设计的 ALU 模块的逻辑符号如图 1 所示。该模块的功能是将两操作数（a，b）按照指定的操作方式（m）进行运算，产生运算结果（y）和相应的标志（f）。

 


图 1

操作方式 m 的编码与 ALU 的功能对应关系如表 1 所示。表中标志 f 细化为进位/借位标志（cf）、溢出标志（of）和零标志（zf）；“*”表示根据运算结果设置相应值；“x”表示无关项，可取任意值。例如，加法运算后设置进位标志（cf）、of 和 zf，减法运算后设置借位标志（cf）、of 和 zf。

m	y	cf	of	zf
000	$a + b$	*	*	*
001	$a - b$	*	*	*
010	$a \& b$	x	x	*
011	$a b$	x	x	*
100	$a \wedge b$	x	x	*

其他	x	x	x	x
----	---	---	---	---

表 1

端口声明

端口声明如下：

```
module alu #( parameter WIDTH = 32 )      //data width
    ( output reg [ WIDTH - 1: 0 ] y,      //output data
      output reg zf,                      //zero flag
      output reg cf,                      //carry flag
      output reg of,                      //overflow flag
      input [ WIDTH - 1: 0 ] a, b,        //input data
      input [ 2: 0 ] m );
```

设计实现

按照编码，运用 `case` 语句，对不同情况下的输出，赋对应的值即可，具体见核心代码。

核心代码

核心代码如下：

```
always @( * )
begin
    case ( m )
        ADD:
            begin
                { cf, y } = a + b;
                of = ( ~a[ WIDTH - 1 ] & ~b[ WIDTH - 1 ] & y[ WIDTH - 1 ] ) | ( a[ WIDTH - 1 ] & b[
WIDTH - 1 ] & ~y[ WIDTH - 1 ] );
            end
        SUB:
            begin
                { cf, y } = a - b;
                of = ( ~a[ WIDTH - 1 ] & b[ WIDTH - 1 ] & y[ WIDTH - 1 ] ) | ( a[ WIDTH - 1 ] & ~b[
WIDTH - 1 ] & ~y[ WIDTH - 1 ] );
            end
        AND:
            y = a & b;
        OR:
            y = a | b;
        XOR:
            y = a ^ b;
        default:
            begin
                y = 0;
                cf = 0;
```

```
        of = 0;
    end
endcase
    zf = ~|y;
end
```

仿真结果

仿真结果如下(图 2):

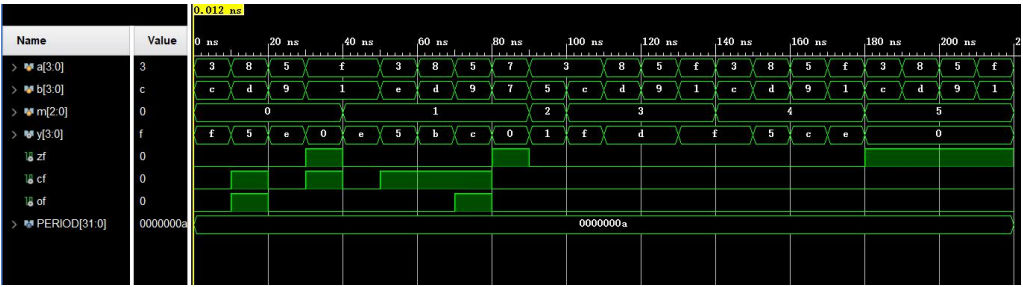


图 2

结果分析

仿真结果表明设计，运行效果与设计目标相同。

实验 2 排序

设计目标

基本目标

利用前面设计的 ALU 模块，辅之以若干寄存器和数据选择器，以及适当的控制器，设计实现四个 4 位有符号数的排序电路，其逻辑符号如图 3 所示。

 


图 3

进阶目标

实现输出结果为递减的排序器，以及运用两个 ALU 的排序器。

端口声明

端口声明如下:

```
module sort_new #( parameter N = 4 )                                //data width
( output reg [ N - 1: 0 ] s0, s1, s2, s3,                          //output data
  output reg done,                                                  //finish flag
  input [ N - 1: 0 ] x0, x1, x2, x3,                               //input data
  input clk, rst,                                                  //clock,reset
  input opr                                                         //1(descending) 0(incrmental)
);
```

输入部分中的 opr，为 1 时输出的排序结果为递减，为 0 时排序结果为递增（在基本目标中不含 opr 端口）。

设计实现

基本目标

数据通路如下：

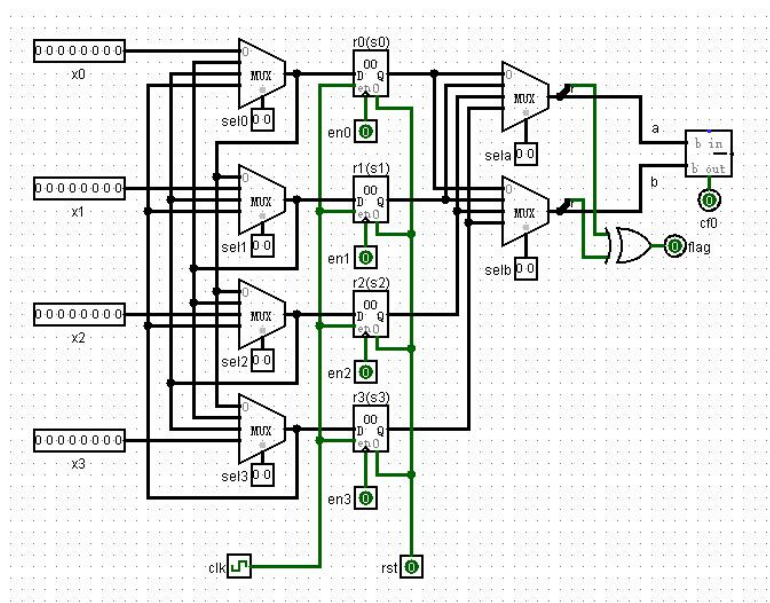


图 4（注：flag=a[N-1]^b[N-1]）

实现思路为在 LOAD 状态，将数据 x0-x3 装入 r0-r3；在 CX 阶段，每次选择两个数送入 ALU，做减法，根据 cf 以及比较的两个数的符号位（a[N-1]、b[N-1]）判断是否交换（确定 en0-3），排序思路为冒泡排序，每轮完成一个数的排序，总共需要比较 6 次；CX 段结束后，进入 HLT 状态，排序完成。

状态图如下：

 


图 5

其中，CX01F 表示 r0, r1 第一次(First time)比较,其余以此类推。

控制单元(输入还包含 clk,在 Logisim 中封装后,并未表示)示意如下：

 


图 6（注：flag=a[N-1]^b[N-1]）

各个状态控制信号如下：

State	en0	en1	en2	en3	sel0	sel1	sel2	sel3	sela	selb	done
000(LOAD)	1	1	1	1	00	01	10	11	x	x	0
001(CX01F)	En	En	0	0	01	00	x	x	00	01	0
010(CX12F)	0	En	En	0	x	10	01	x	01	10	0
011(CX23F)	0	0	En	En	x	x	11	10	10	11	0
100(CX01S)	En	En	0	0	01	00	x	x	00	01	0
101(CX12S)	0	En	En	0	x	10	01	x	01	10	0
110(CX01T)	En	En	0	0	01	00	x	x	00	01	0
111(HLT)	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	1

表 2（注：En=~cf^flag）

进阶目标

在可选择输出结果为递增或递减时，只需将表 2 中的控制信号中的所有 En 改为(opr^En)即可，状态图和数据通路
与基本目标中相同。

控制单元增加了输入 opr，如下(略去 clk 输入)：


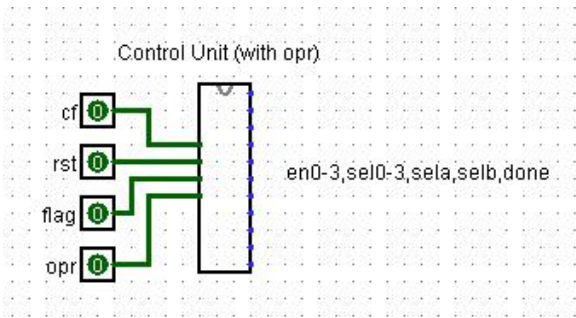



图 7（注：flag=a[N-1]^b[N-1]）

在使用两个 ALU 的排序器中，可以将 6 个比较周期，缩短至 3 个周期，具体实现方式为：①将 r0 与 r1,r2 与 r3 排
好序；②将①中排过序的 r0 与 r3, r1 与 r2 排好序；③将②中排过序的 r0 与 r1,r2 与 r3 排好序。三个周期后，得到的
r0-r3 便为有序输出。


状态图如下：

 

控制单元如下(略去 clk 输入):

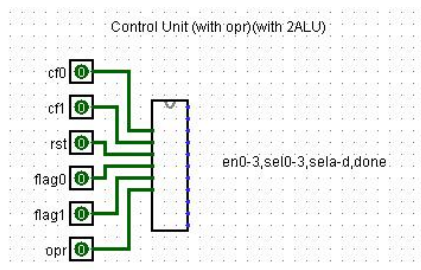

数据通路, 如下:

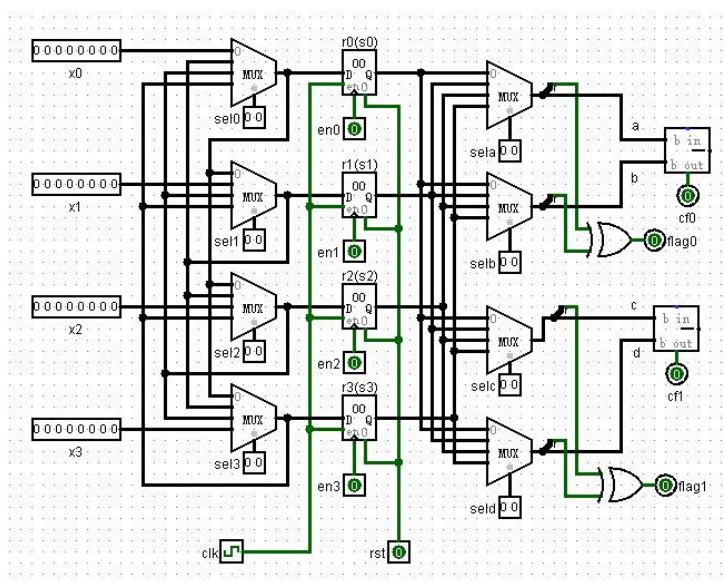

各个状态控制信号如下:

[illegible]

表 3（注：En0=opr[^]~cf0[^]flag0,En1=opr[^]~cf1[^]flag1）

核心代码

基本目标

控制单元核心代码如下：

```
always@( * )
begin
    { en0, en1, en2, en3, done } = 5'b0;
    flag = a[ N - 1 ] ^ b[ N - 1 ];
    case ( current_state )
        LOAD:
            begin
                { sel0, sel1, sel2, sel3 } = 8'b00011011;
                { en0, en1, en2, en3 } = 4'b1111;
            end
        CX01F, CX01S, CX01T:
            begin
                { sela, selb } = 4'b0001;
                { sel0, sel1 } = 4'b0100;
                en0 = ~cf ^ flag;
                en1 = ~cf ^ flag;
            end
        CX12F, CX12S:
            begin
                { sela, selb } = 4'b0110;
                { sel1, sel2 } = 4'b1001;
                en1 = ~cf ^ flag;
                en2 = ~cf ^ flag;
            end
        CX23F:
            begin
                { sela, selb } = 4'b1011;
                { sel2, sel3 } = 4'b1110;
                en2 = ~cf ^ flag;
                en3 = ~cf ^ flag;
            end
        HLT:
            done = 1;
    endcase
end
```

进阶目标

增加 opr(可选输出递增/递减)后的核心代码，只需将基本目标中的~cf 改为 opr^~cf 即可。

使用 2 个 ALU 的排序器的核心代码，如下：

```
always@( * )
begin
    { en0, en1, en2, en3, done } = 5'b0;
    flag0 = a[ N - 1 ] ^ b[ N - 1 ];
    flag1 = c[ N - 1 ] ^ d[ N - 1 ];
    case ( current_state )
        LOAD:
            begin
                { sel0, sel1, sel2, sel3 } = 8'b00011011;
                { en0, en1, en2, en3 } = 4'b1111;
            end
        CX01_23F, CX01_23S:
            begin
                { sela, selb , selc, seld } = 8'b00011011;
                { sel0, sel1 , sel2, sel3 } = 8'b01001110;
                en0 = opr ^ ~cf0 ^ flag0;
                en1 = opr ^ ~cf0 ^ flag0;
                en2 = opr ^ ~cf1 ^ flag1;
                en3 = opr ^ ~cf1 ^ flag1;
            end
        CX03_12F:
            begin
                { sela, selb , selc, seld } = 8'b00110110;
                { sel0, sel1 , sel2, sel3 } = 8'b11100100;
                en0 = opr ^ ~cf0 ^ flag0;
                en1 = opr ^ ~cf1 ^ flag1;
                en2 = opr ^ ~cf1 ^ flag1;
                en3 = opr ^ ~cf0 ^ flag0;
            end
        HLT:
            done = 1;
    endcase
end
```

仿真结果

基本目标

仿真结果如下：

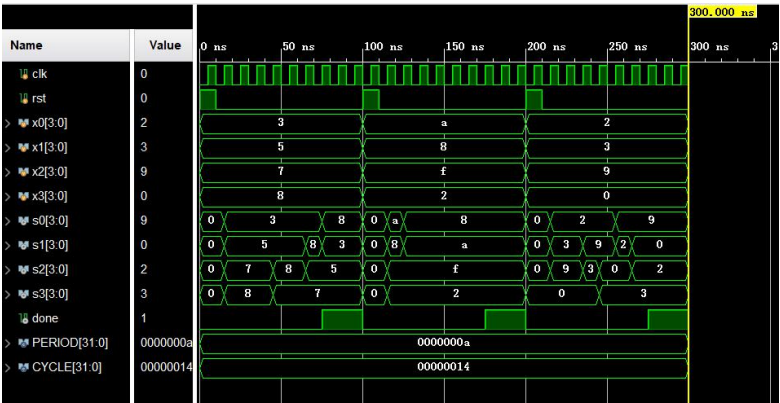


图 11

进阶目标

可选择输出结果为递增或递减的排序器，仿真结果如下：

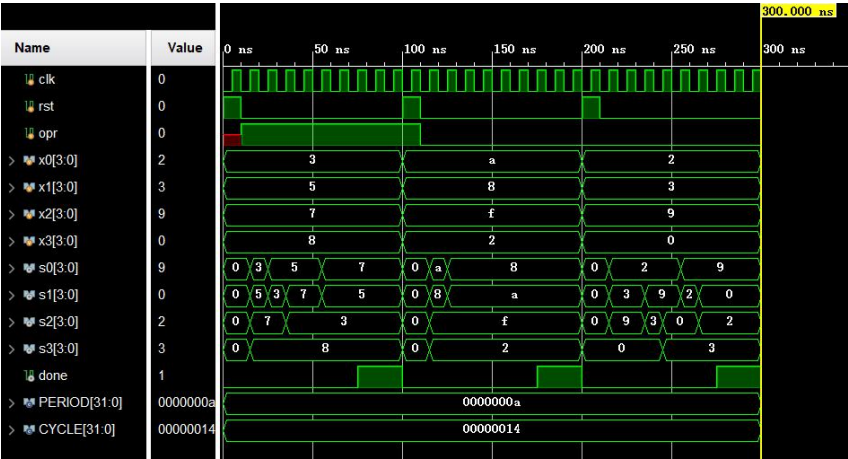


图 12

使用 2 个 ALU 的排序器，仿真结果如下：

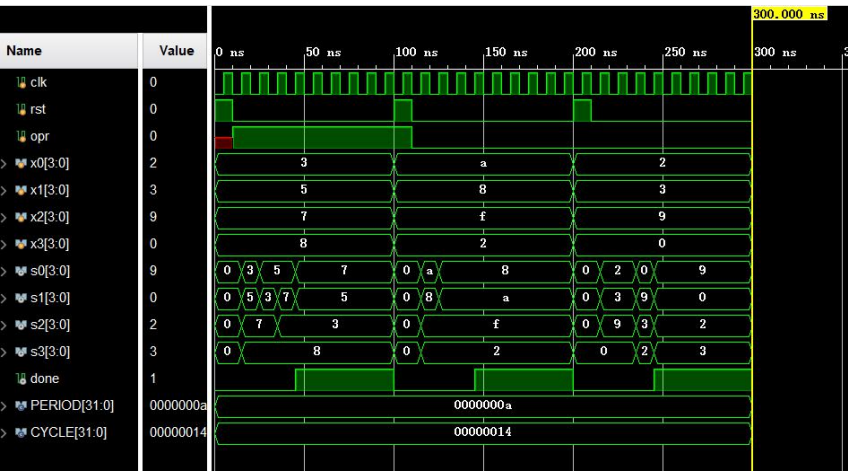


图 13

结果分析

ALU 及排序器的仿真结果均符合设计目标。在使用 2 个 ALU 的设计方案中，也充分利用了提供的器件，使得比较阶段由 6 个时钟周期缩短至 3 个时钟周期，达到了空间换时间的目的。

实验总结

本次实验复习了上学期所学的 Verilog 的基本知识，并通过 ALU 及排序器，实现了对组合逻辑电路和时序逻辑电路的巩固，为后半学期的 CPU 设计打下基础。

意见建议

建议缩短实验讲解环节的时间。

思考题

已在实验报告中的进阶目标中体现。