

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：lab2 寄存器堆与队列

学生姓名：胡毅翔

学生学号：PB18000290

完成日期：2020 年 5 月 5 日

实验目的

- 1. 掌握寄存器堆（Register File）和存储器（Memory）的功能、时序及其应用
- 2. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验环境

- 1. PC 一台
- 2. Windows 或 Linux 操作系统
- 3. Vivado
- 4. vlab.ustc.edu.cn
- 5. Logisim
- 6. Nexys4DDR 开发板

实验设计

实验 1 寄存器堆

设计目标

设计参数化的寄存器堆，其逻辑符号如图-1 所示。该寄存器堆含有 32 个寄存器（r0 ~ r31，其中 r0 的内容恒定为零），寄存器的位宽由参数 WIDTH 指定，具有 2 个异步读端口和 1 个同步写端口。

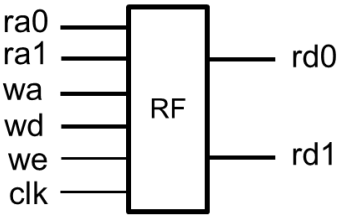


图 1

端口声明

端口声明如下：

```
module register_file                                //32 x WIDTH register file
#( parameter WIDTH = 32 ) (                        //data width
    input clk,                                     //clock
    input [ 4: 0 ] ra0,                            //read address 0
    output [ WIDTH - 1: 0 ] rd0,                   //read data 0
    input [ 4: 0 ] ra1,                            //read address 1
```

```
output [ WIDTH - 1: 0 ] rd1, //read data 1
input [ 4: 0 ] wa,           //write address
input we,                   //write enable
input [ WIDTH - 1: 0 ] wd    //write data
);
```

设计实现

将对应地址的数据送至对应端口，同时根据写信号是否有效，写入数据。

核心代码

核心代码如下：

```
assign rd0 = mem[ ra0 ];
assign rd1 = mem[ ra1 ];

always @( posedge clk )
begin
    if ( we )
        begin
            mem[ wa ] <= wd;
        end
end
end
```

仿真结果

仿真结果如下(图 2)：

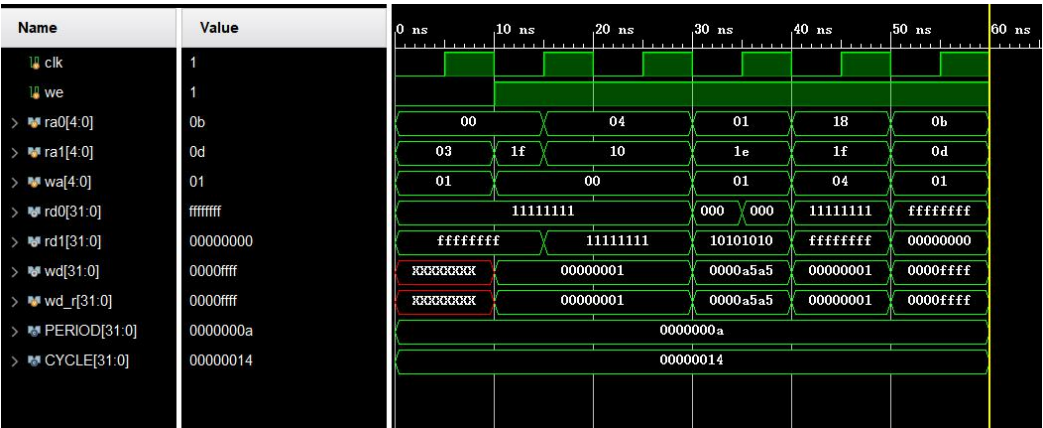


图 2

结果分析

仿真结果表明设计，运行效果与设计目标相同。

实验 2 存储器

设计目标

存储器与寄存器堆的功能类似，都是用于存储信息，只是存储器的容量更大，配置方式更多，例如 ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口、分布式/块式等方式。设计存储器可以通过行为方式描述，也可以通过 IP 例化方式实现。

设计一容量为 16 x 8 位（即深度 DEPTH：16，宽度 WIDTH：8）的单端口 RAM，其逻辑符号如图 3 所示。

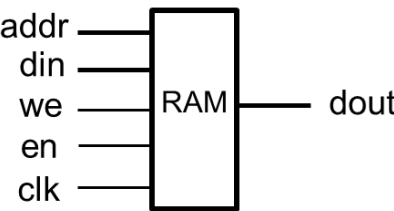


图 3

端口声明

端口声明如下：

```
module ram_16x8          //16x8bit single portRAM
(
    input  clk,           //clk (posedge enable)
    input  en, we,        //enable,write enable
    input [ 3: 0 ]  addr, //address
    input [ 7: 0 ]  din,  //input data
    output [ 7: 0 ]  dout //output data
);
```

设计实现

数据通路如下：利用 IP 核中的 Block Memory Generator 以及 Distributed Memory Generator，分别生成 16×8 位块式存储器及 16×8 位分布式存储器

仿真结果

块式存储器

仿真结果如下：

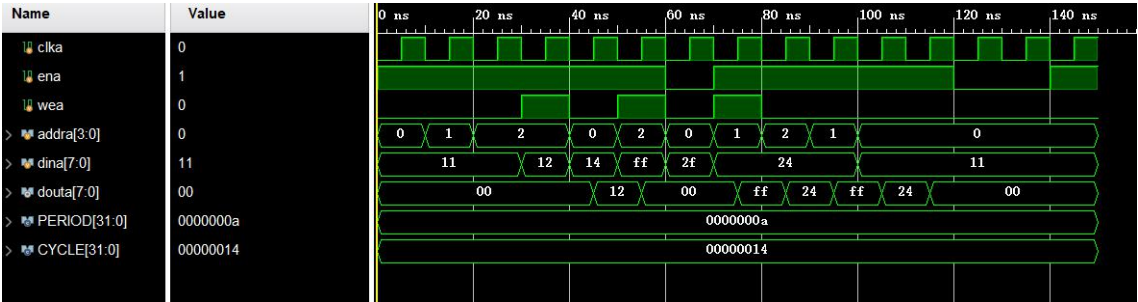


图 11

分布式存储器

仿真结果如下：


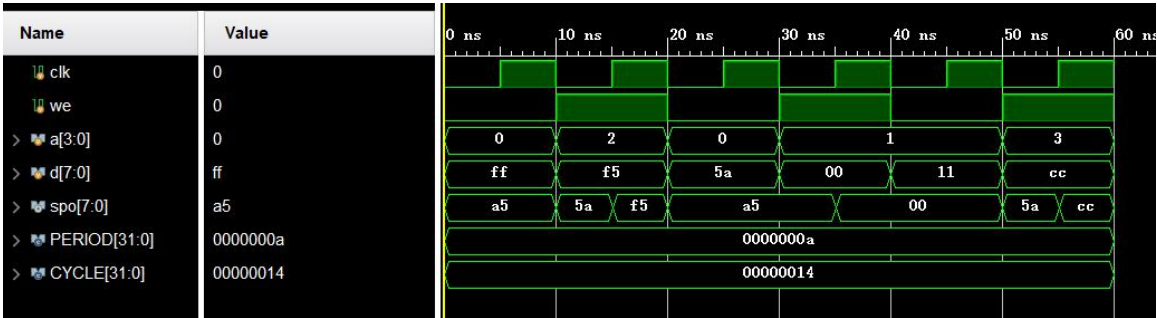


图 12

实验 3 FIFO 队列

设计目标

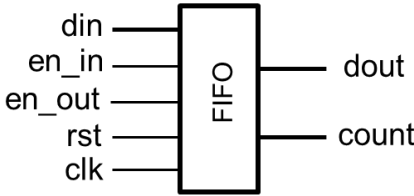利用例化的存储器 IP（16 x 8 位块式的单端口 RAM）和适当的逻辑电路，设计实现数据宽度为 8 位、最大长度为 16 的 FIFO 队列，其逻辑符号如图-9 所示。入队列使能(en_in)有效时，将输入数据(din)加入队尾；出队列使能(en_out)有效时，将队列头数据输出(dout)。队列数据计数(count)指示队列中有效数据个数。当队列满(count = 16)时不能执行入队操作，队列空(count = 0)时不能进行出队操作。在入对使能信号的一次有效持续期间，仅允许最多入队一个数据，出队操作类似。FIFO 队列逻辑符号如下：



由上述目标知，须完成取信号边沿的模块，取信号边沿后的使能信号仅维持一个周期。

端口声明

取信号边沿

```
module edg(  
    input clk, rst, //clock,reset  
    input y,        //input signal  
    output p        //outout signal  
);
```

FIFO 队列


```
module fifo_dist  
(  
    input clk, rst,        //clock,reset
```

```
input [ 7: 0 ] din,      //enqueue data
input en_in,            //enqueue enable
input en_out,           //dequeue enable
output [ 7: 0 ] dout,    //dequeue data
output reg [ 4: 0 ] count //length of queue
);
```

设计实现

取信号边沿


通过有限状态机实现，状态图如下：

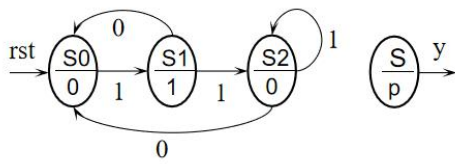

FIFO 队列

通过有限状态机实现，分为队空，队满，其他三个状态。

状态图如下：

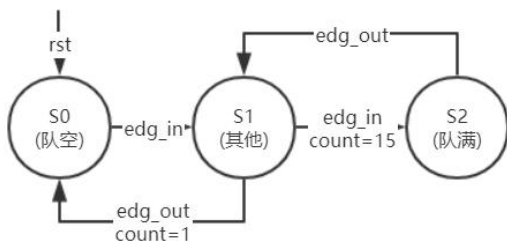

同时通过两段式状态机，修改 head，tail，count 等数据，实现对队列的控制。

核心代码

取信号边沿

```
//output logic
assign p = ( state == S1 );

//next state logic
always @ *
begin
    next_state = state;
    case ( state )
        S0:
            if ( y )
                next_state = S1;
        S1:
```

```

        if ( y )
            next_state = S2;
        else
            next_state = S0;
    S2:
        if ( !y )
            next_state = S0;
    default:
        next_state = S0;
    endcase
end

```

FIFO 队列

```

//next_state logic
always @( posedge clk, posedge rst )
    begin
        if ( rst )
            next_state = 2'b0;
        else
            begin
                case ( { edg_in, edg_out, state } )
                    4'b1000:
                        next_state <= S1;
                    4'b1001:
                        if ( count == 5'd15 )
                            next_state <= S2;
                    4'b0110:
                        next_state <= S1;
                    4'b0101:
                        if ( count == 5'd1 )
                            next_state <= S0;
                    default:
                        next_state <= next_state;
                endcase
            end
        end
    end


```

状态的控制如上代码所示，其他状态值，如 head，tail，count 作类似处理即可。

仿真结果


取信号边沿

仿真结果如下：

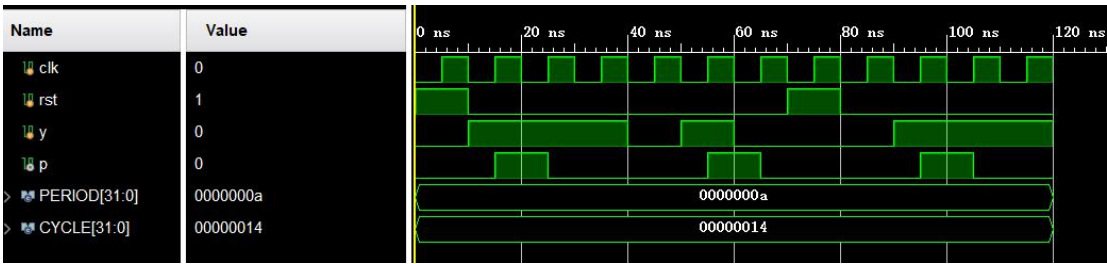

FIFO 队列

仿真结果如下：

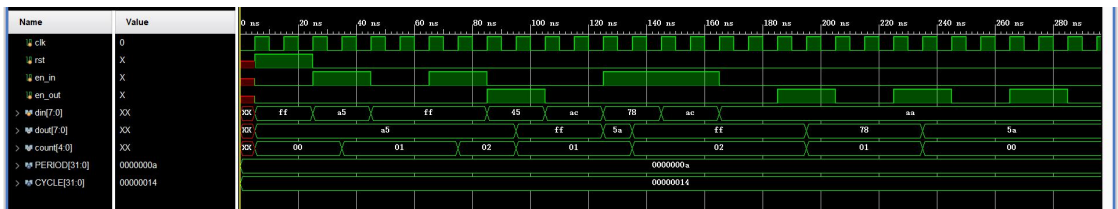

结果分析

队列的仿真结果符合设计目标。

实验总结

本次实验复习了上学期所学的 Verilog 的基本知识，并通过寄存器堆、存储器及队列，实现了对组合逻辑电路和时序逻辑电路的巩固，为下一个实验单周期 CPU 设计打下基础。

意见建议

希望能提供 testbench 文件，以同一检查效果。

思考题

题目

如何利用寄存器堆和适当电路设计实现可变个数的数据排序电路。

解答

已在实验报告中的进阶目标中体现 对每个数据增加顺序域(4 位)和有效位(1 位)，共 5 位。每次有数据入队时，将该数据的有效位置 1，同时与队列中的数据比较。根据比较结果(若入队数据比某队内数据大，则返回 1)，根据返回的 1 的个数，对入队数据的顺序域赋值。若入队数据比某队内数据小，则该队内数据的顺序域加一。出队时，同理，将出队数据与其他队内数据比较，修改对应顺序域，同时将出队数据的顺序域及有效位置 0。