

中国科学技术大学计算机学院
《计算机组成原理实验报告》



学生姓名：林宸昊
学生学号：PB20000034
完成日期：2022. 4. 15

【实验题目】单周期CPU设计

【实验目的】


- 理解CPU结构及其工作原理；
- 掌握单周期CPU的设计和调试方式；
- 熟练掌握数据通路和控制器设计及描述方法。

【实验环境】Vivado FPGAOL

【实验内容】

【一、CPU设计】


【数据通路】

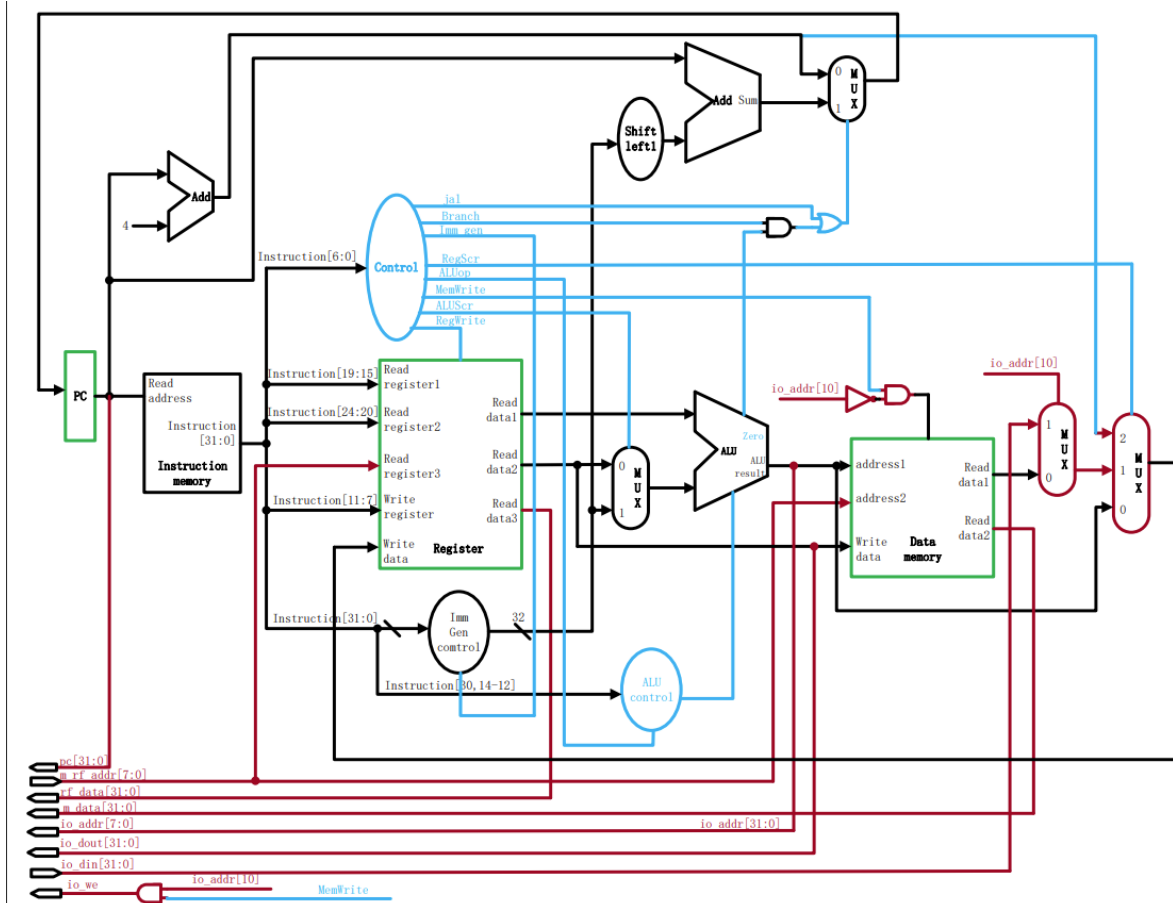

- 在有完整数据通路情况下，可以依据各部件直接进行模块设计。

【PC】

- 数据通路中的模块

 

- 设计文件

```

module PC(
    input [31:0] in,    //左侧输入
    input rst,
    input clk,
    output reg [31:0] out //上方黑色输出
);
always @ (posedge clk or posedge rst)
begin
    if(rst)
        out <= 32'h0000_3000; //初始化
    else

```

```

        out <= in;
    end
endmodule

```

- 模块例化


```

PC PC(
    .in(pc_in),
    .rst(rst),
    .clk(clk),
    .out(pc) //红线及黑线输出
);

```

【指令存储器】

- 数据通路中的模块

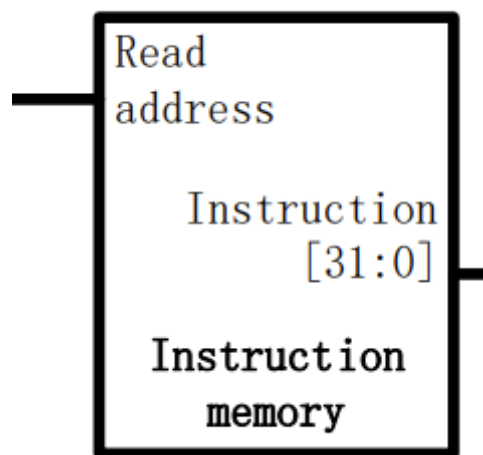

- 直接使用只读式分布式存储器IP核，故可直接例化模块


```

dist_mem_gen_0 ins_mem(
    .a(pc[9:2]), //pc从x0003000开始且每次+4，即0100，故使用[9:2]
    .spo(INS) //指令输出
);

```

【寄存器堆】

- 数据通路中的模块

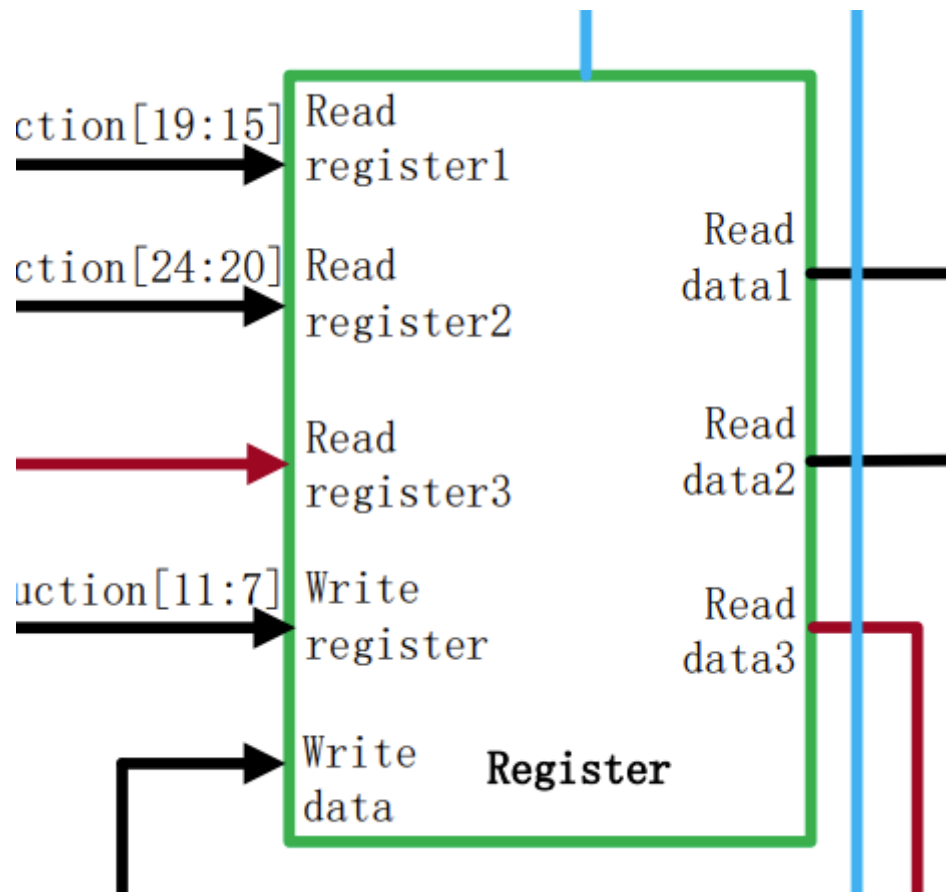

- 设计文件

```

module register_file # (parameter WIDTH = 32) (
    input clk,
    input [4:0] ra0,           //读端口1
    output [WIDTH - 1:0] rd0,
    input [4:0] ra1,           //读端口2
    output [WIDTH - 1:0] rd1,
    input [4:0] wa,
    input we,
    input [WIDTH - 1:0] wd,
    input [7:0] ra2,           //调试用读端口
    output [WIDTH - 1:0] rd_debug
);

reg [WIDTH - 1:0] regfile [31:0];
initial
begin
    regfile[0] = 0;
    //.....此处略去初始化
end

assign rd0 = regfile[ra0];
assign rd1 = regfile[ra1];
assign rd_debug = regfile[ra2];

always @ (posedge clk)
    if (we)
        if (wa == 0)
            regfile[wa] <= 0;           //使r0内容恒定为0
        else

```

```

        regfile[wa] <= wd;

    endmodule

```

- 模块例化


```

register_file Registers(
    .clk(clk),
    .ra0(INS[19:15]),           //rs1
    .rd0(ReadData1_reg),       //
    .ra1(INS[24:20]),           //rs2
    .rd1(ReadData2_reg),       //
    .wa(INS[11:7]),             //dest
    .we(RegWrite),             //
    .wd(MUX_3_1_out_data),     //what to write
    .ra2(m_rf_addr[7:0]),       //used for debug
    .rd_debug(rf_data[31:0])    //used for debug
);

```

【控制单元】

- 数据通路中的模块

 

事实上由于blt以及sub的加入，只传入[6:0]是不够的，我们传入完整指令；
Immgen可以直接略去。

- 设计文件

```

module control_unit(
    input  [31:0] ins,
    output reg blt,
    reg sp_jump, //used for jalr
    reg auipc,
    reg Jump,    //used for jal & jalr
    reg Branch,
    reg [1:0] RegSrc,
    reg MemWrite,
    reg ALUScr,

```

```

        reg RegWrite,
        reg [1:0] ALUop
    );

    always @ (*)
    begin
        blt = 0;    //special judgement
        case (ins[6:0])
            7'b0110011://add
            if(ins[30])
                begin
                    Jump = 0;    //not involved
                    Branch = 0;    //not involved
                    RegSrc = 2'b00; //choose ALU_result
                    ALUop = 2'b01; //add
                    MemWrite = 0;    //not involved in writing memory
                    ALUSrc = 0;    //choose reg
                    RegWrite = 1;    //involved in writing reg
                    auipc = 0;    //not involved
                    sp_jump = 0;    //notinvolved
                end
            else
                begin
                    Jump = 0;
                    Branch = 0;
                    RegSrc = 2'b00;
                    ALUop = 2'b00; //sub
                    MemWrite = 0;
                    MemRead = 0;
                    ALUSrc = 0;
                    RegWrite = 1;
                    auipc = 0;
                    sp_jump = 0;
                end
            7'b0010011://addi
            begin
                Jump = 0;
                Branch = 0;
                RegSrc = 2'b00;
                ALUop = 2'b00;
                MemWrite = 0;
                MemRead = 0;
                ALUSrc = 1;    //choose imm
                RegWrite = 1;
                auipc = 0;
                sp_jump = 0;
            end
            7'b0010111://auipc
            begin
                Jump = 0;
                Branch = 0;
                RegSrc = 2'b10;    //choose pc_result
                ALUop = 2'b00;
                MemWrite = 0;
                MemRead = 0;
                ALUSrc = 1;
                RegWrite = 1;
                auipc = 1;    //involved
                sp_jump = 0;
            end
        endcase
    end

```

```

end
7'b1101111://jal
begin
    Jump = 1;          //involved
    Branch = 0;
    RegSrc = 2'b10;
    ALUop = 2'b00;
    MemWrite = 0;
    MemRead = 0;
    ALUSrc = 0;
    RegWrite = 1;
    auipc = 0;
    sp_jump = 0;
end
7'b1100111://jalr
begin
    Jump = 1;
    Branch = 0;
    RegSrc = 2'b10;
    ALUop = 2'b00;
    MemWrite = 0;
    MemRead = 0;
    ALUSrc = 0;
    RegWrite = 1;
    sp_jump = 1;      //special jump
    auipc = 0;
end
7'b1100011://beq or blt
if(ins[14])
begin
    Jump = 0;
    Branch = 1;
    RegSrc = 2'b00;
    ALUop = 2'b01;
    MemWrite = 0;
    MemWrite = 0;
    ALUSrc = 0;
    RegWrite = 0;
    auipc = 0;
    sp_jump = 0;
    blt = 1;
end
else
begin
    Jump = 0;
    Branch = 1;
    RegSrc = 2'b00;
    ALUop = 2'b01;
    MemWrite = 0;
    MemWrite = 0;
    ALUSrc = 0;
    RegWrite = 0;
    auipc = 0;
    sp_jump = 0;
    blt = 0;
end
7'b0000011://lw
begin

```

```

        Jump = 0;
        Branch = 0;
        RegSrc = 2'b01;
        ALUop = 2'b00;
        MemWrite = 0;
        ALUSrc = 1;
        RegWrite = 1;
        auipc = 0;
        sp_jump = 0;
    end
    7'b0100011://sw
    begin
        Jump = 0;
        Branch = 0;
        RegSrc = 2'b00;
        ALUop = 2'b00;
        MemWrite = 1;
        ALUSrc = 1;
        RegWrite = 0;
        auipc = 0;
        sp_jump = 0;
    end
    default: ;
endcase
end
endmodule

```

- 模块例化


```

control_unit control(
    .ins(INS),
    .Jump(jal),
    .Branch(Branch),
    .RegSrc(RegSrc),
    .MemWrite(MemWrite),
    .ALUSrc(ALUSrc),
    .blt(blt),
    .RegWrite(RegWrite),
    .ALUop(ALUop),
    .auipc(auipc),
    .sp_jump(sp_jump)
);

```

【立即数产生模块】

- 数据通路中的模块

 

- 设计文件


```
module ImmGen(
    input [31:0] ins,
    output reg [31:0] imm
);
always @ (*)
begin
    if(ins[6:0] == 7'b0010011 )    //addi
        imm = {{20{ins[31]}}},ins[31:20]];
    if(ins[6:0] == 7'b0000011)    //lw
        imm = {{20{ins[31]}}},ins[31:20]];
    if(ins[6:0] == 7'b0100011)    //sw
        imm = {{20{ins[31]}}},ins[31:25],ins[11:7]];
    if(ins[6:0] == 7'b1100011)    //beq
        imm = {{20{ins[31]}}},ins[31],ins[7],ins[30:25],ins[11:8]];
    if(ins[6:0] == 7'b1101111)    //jal
        imm = {{12{ins[31]}}},ins[31],ins[19:12],ins[30],ins[30:21]];
    if(ins[6:0] == 7'b0010111)    //auipc
        imm = (ins[31:12] << 12);
    if(ins[6:0] == 7'b1100111)    //jalr
        imm = {{20{ins[31]}}}, ins[31:20]];
end
endmodule
```

- 模块例化

```
ImmGen ImmGen(
    .ins(INS),
    .imm(Immgen)
);
```

【ALU控制器】

- 数据通路中的模块

 

- 设计文件


```
module ALUcontrol(  
    input [1:0] ALUop,  
    output reg [2:0] ALUout  
);  
    parameter ADD = 3'b000;  
    parameter SUB = 3'b001;  
    always @ (*)  
    begin  
        case (ALUop)  
            2'b00:  
                ALUout = ADD;  
            2'b01:  
                ALUout = SUB;  
            default: ;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

- 模块例化

```
ALUcontrol ALUcontrol(  
    .ALUop(ALUop),  
    .ALUout(ALUfunc)  
);
```

【立即数or寄存器2选1选择器】

- 数据通路中的模块

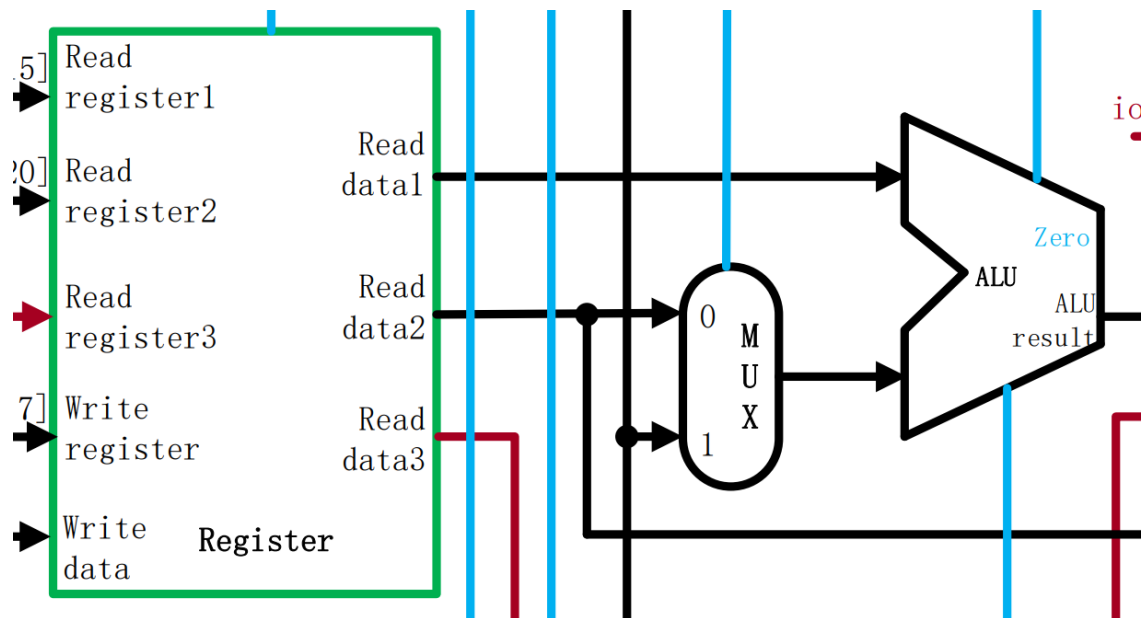

- 选择器设计文件（后同，说明时则仅做例化说明）


```
module mux2_1 # (parameter WIDTH = 32) (
    input [WIDTH - 1 : 0] a, b,
    input sel,
    output [WIDTH - 1 : 0] o
);
    assign o = sel ? b : a;
endmodule
```

- 模块例化

```
mux2_1 MUX_reg(
    .a(ReadData2_reg),
    .b(Immgen),
    .sel(ALUSrc),
    .o(MUX_out_reg)
);
```

【alu】

- 数据通路中的模块

 

- 设计文件

```
module alu (
    input [31:0] a, b, //num to operate
```

```

input  [2:0] f,           //function
input  blt,              //blt signal
output reg [31:0] y,     //result
output reg z,            //beq
output reg less          //blt
);

always @ (*)
begin
    z = 0;
    less = 0;
    if(f == 3'b000)
    begin
        y = a + b;
        if(y == 0)
            z = 1;
    end
    else if(f == 3'b001)
    begin
        y = a - b;
        if(y == 0)
            z = 1;
        if (y[31] && blt)
            less = 1;
    end
    else if(f == 3'b010)
    begin
        y = a & b;
        if(y == 0)
            z = 1;
    end
    else if(f == 3'b011)
    begin
        y = a | b;
        if(y == 0)
            z = 1;
    end
    else if(f == 3'b100)
    begin
        y = a ^ b;
        if(y == 0)
            z = 1;
    end
    else
    begin
        y = 0;
        z = 1;
        less = 0;
    end
end
endmodule


```

- 模块例化

```
alu alu(
    .a(ReadData1_reg),
    .b(MUX_out_reg),
    .f(ALUfunc),
    .y(ALU_result),
    .blt(blt),
    .z(ALU_zero),
    .less(ALU_less)
);
```

【存储器模块】

- 数据通路中的模块

 


- 采用例化IP核的方式，使用256x32双端口的分布式存储器；
- 例化模块

```
dist_mem_gen_1 data_mem(
    .a(ALU_result[9:2]),      //address1
    .d(ReadData2_reg),        //writedata
    .dpra(m_rf_addr[7:0]),     //address2
    .dpo(m_data[31:0]),        //ReadData2
    .clk(clk),
    .we(MemWrite && (~ALU_result[10])),
    .spo(ReadData1_data)      //ReadData1
);
```

【存储器orIO选择器】

- 数据通路中的模块

 

- 模块例化


```

mux2_1 MUX_2_1_data_mem(
    .a(ReadData1_data),
    .b(io_din[31:0]),
    .sel(ALU_result[10]), //io_addr[10]
    .o(MUX_2_1_out_data)
);

```

【寄存器写入三选一选择器】

- 数据通路中的模块

 

- 设计文件

```

module mux3_1 #(parameter WIDTH = 32) (
    input [WIDTH - 1 : 0] a, b, c,
    input [1:0] sel,
    output reg [WIDTH - 1 : 0] o
);

always @(*) begin
    case (sel)
        2'b00: o = a;
        2'b01: o = b;
        2'b10: o = c;
    endcase
end
endmodule

```

- 模块例化

```

mux3_1 MUX_3_1_DataMemory(
    .c(t),
    .b(MUX_2_1_out_data),
    .a(ALU_result),
    .sel(RegSrc),
    .o(MUX_3_1_out_data)
);

```

- 其中t为auipc指令所产生的特殊pc值

```

wire [31:0] con = 4;
wire [31:0] MUX_2_1_out_pc;

mux2_1 MUX_2_1_pc(
    .a(con),
    .b(Immgen),
    .sel(auipc),
    .o(MUX_2_1_out_pc)
);

wire [31:0] t;
assign t = pc + MUX_2_1_out_pc;

```

【jalr的特殊处理——利用2选1选择器】

- 模块例化

```


wire [31:0] shiftleft_pc;
assign shiftleft_pc = (Immgen << 1) + pc;
wire [31:0] jalr_pc;
wire [31:0] a = 1;
assign jalr_pc = (ReadData1_reg + Immgen) & ~a;
wire [31:0] changed_pc;

mux2_1 MUX_2_1_jalr(
    .a(shiftleft_pc),
    .b(jalr_pc),
    .sel(sp_jump),      //jalr happend
    .o(changed_pc)
);

```

【pc输入】

- 数据通路中的模块

 

- 模块例化

```

wire signal;
assign signal = jal || (Branch && ALU_zero) || (Branch && ALU_less);

mux2_1 MUX_2_1_changed(
    .a(pc + 4),
    .b(changed_pc),
    .sel(signal),
    .o(pc_in)
);

```

【IO及DEBUG模块】

- 设计文件

```

assign io_dout = ReadData2_reg;
assign io_addr[7:0] = ALU_result[7:0];
assign io_we = MemWrite && ALU_result[10];

```

【cpu整体例化】

- 设计文件

```

module cpu_one_cycle(
    input run,          //sw6
    input step,         //button
    input valid,        //sw5
    input [4:0] in,     //sw4-0
    input rst,          //sw7
    input clk,
    output [1:0] check, //led6-5
    output [4:0] out0,  //led4-0
    output [2:0] an,    //8个数码管
    output [3:0] seg,
    output ready        //led7
);
    wire clk_cpu, io_we;
    wire [7:0] io_addr, m_rf_addr;
    wire [31:0] io_dout, io_din, rf_data, m_data, pc;

    pdu_1cycle(
        .clk(clk),
        .rst(rst),

        //choose how to work
        .run(run),
        .step(step),
        .clk_cpu(clk_cpu),

        //switch input
        .valid(valid),
        .in(in),

        //led and seg output
        .check(check), //led 5-6
        .out0(out0),   //led 4-0
        .an(an),
    );

```



```

        .seg(seg),
        .ready(ready),    //led7

    //IO_BUS
        .io_addr(io_addr),
        .io_dout(io_dout),
        .io_we(io_we),
        .io_din(io_din),

    //Debug_BUS
        .m_rf_addr(m_rf_addr),
        .rf_data(rf_data),
        .m_data(m_data),
        .pc(pc)
    );

    cpu cpu (
        .clk(clk_cpu),
        .rst(rst),

    //IO_BUS
        .io_addr(io_addr),    //address of led and seg
        .io_dout(io_dout),    //led and seg output
        .io_we(io_we),        //led seg output enable
        .io_din(io_din),      //sw input

    //Debug_BUS
        .m_rf_addr(m_rf_addr), //mem or rf address
        .rf_data(rf_data),     //rf output
        .m_data(m_data),       //mem output?
        .pc(pc)
    );
endmodule

```

【约束文件】

```

6  ## Clock signal
7  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
8  #create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MHZ}];
9
10
11 # FPGA0L LED (single-digit-SEGPLAY)
12
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN C17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out0[0] }];
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN D18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out0[1] }];
15 set_property -dict { PACKAGE_PIN E18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out0[2] }];
16 set_property -dict { PACKAGE_PIN G17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out0[3] }];
17 set_property -dict { PACKAGE_PIN D17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out0[4] }];
18 set_property -dict { PACKAGE_PIN E17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { check[0] }];
19 set_property -dict { PACKAGE_PIN F18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { check[1] }];
20 set_property -dict { PACKAGE_PIN G18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ready }];
21
22
23 ## FPGA0L SWITCH
24
25 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[0] }];
26 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[1] }];
27 set_property -dict { PACKAGE_PIN G16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[2] }];
28 set_property -dict { PACKAGE_PIN H14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[3] }];
29 set_property -dict { PACKAGE_PIN E16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[4] }];
30 set_property -dict { PACKAGE_PIN F13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { valid }];
31 set_property -dict { PACKAGE_PIN G13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { run }];
32 set_property -dict { PACKAGE_PIN H16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];

```


```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];


## FPGA0L BUTTON & SOFT_CLOCK

set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { step }];
```

- asm汇编文件

- 生成coe文件并初始化指令存储器
- 仿真结果

 

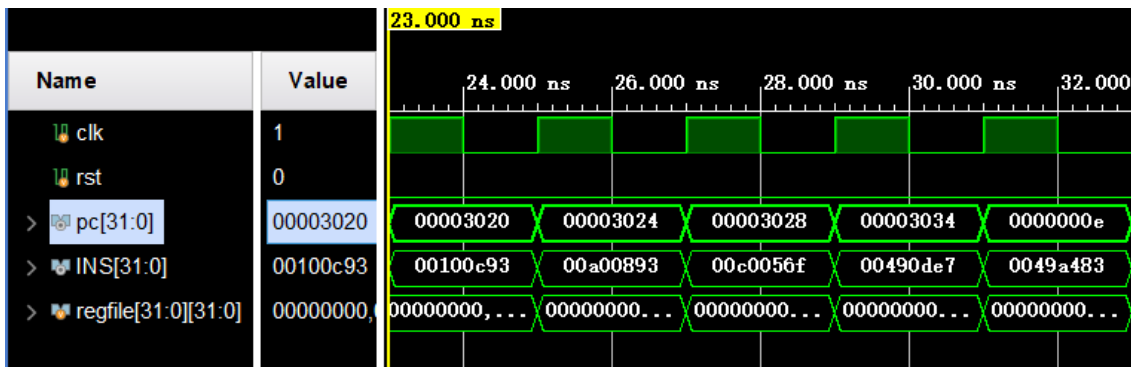

- rars汇编结果

Test Segment					Registers				
Bit	Address	Code	Basic	Source	Name	Number	Control and Status	Value	
0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	zero	0		0x00000000	
1	0x00000001	0x00000001	0x00000001	0x00000001	one	1		0x00000001	
2	0x00000002	0x00000002	0x00000002	0x00000002	two	2		0x00000002	
3	0x00000003	0x00000003	0x00000003	0x00000003	three	3		0x00000003	
4	0x00000004	0x00000004	0x00000004	0x00000004	four	4		0x00000004	
5	0x00000005	0x00000005	0x00000005	0x00000005	five	5		0x00000005	
6	0x00000006	0x00000006	0x00000006	0x00000006	six	6		0x00000006	
7	0x00000007	0x00000007	0x00000007	0x00000007	seven	7		0x00000007	
8	0x00000008	0x00000008	0x00000008	0x00000008	eight	8		0x00000008	
9	0x00000009	0x00000009	0x00000009	0x00000009	nine	9		0x00000009	
10	0x0000000A	0x0000000A	0x0000000A	0x0000000A	ten	10		0x0000000A	
11	0x0000000B	0x0000000B	0x0000000B	0x0000000B	eleven	11		0x0000000B	
12	0x0000000C	0x0000000C	0x0000000C	0x0000000C	twelve	12		0x0000000C	
13	0x0000000D	0x0000000D	0x0000000D	0x0000000D	thirteen	13		0x0000000D	
14	0x0000000E	0x0000000E	0x0000000E	0x0000000E	fourteen	14		0x0000000E	
15	0x0000000F	0x0000000F	0x0000000F	0x0000000F	fifteen	15		0x0000000F	
16	0x00000010	0x00000010	0x00000010	0x00000010	sixteen	16		0x00000010	
17	0x00000011	0x00000011	0x00000011	0x00000011	seventeen	17		0x00000011	
18	0x00000012	0x00000012	0x00000012	0x00000012	eighteen	18		0x00000012	
19	0x00000013	0x00000013	0x00000013	0x00000013	nineteen	19		0x00000013	
20	0x00000014	0x00000014	0x00000014	0x00000014	twenty	20		0x00000014	
21	0x00000015	0x00000015	0x00000015	0x00000015	twenty-one	21		0x00000015	
22	0x00000016	0x00000016	0x00000016	0x00000016	twenty-two	22		0x00000016	
23	0x00000017	0x00000017	0x00000017	0x00000017	twenty-three	23		0x00000017	
24	0x00000018	0x00000018	0x00000018	0x00000018	twenty-four	24		0x00000018	
25	0x00000019	0x00000019	0x00000019	0x00000019	twenty-five	25		0x00000019	
26	0x0000001A	0x0000001A	0x0000001A	0x0000001A	twenty-six	26		0x0000001A	
27	0x0000001B	0x0000001B	0x0000001B	0x0000001B	twenty-seven	27		0x0000001B	
28	0x0000001C	0x0000001C	0x0000001C	0x0000001C	twenty-eight	28		0x0000001C	
29	0x0000001D	0x0000001D	0x0000001D	0x0000001D	twenty-nine	29		0x0000001D	
30	0x0000001E	0x0000001E	0x0000001E	0x0000001E	thirty	30		0x0000001E	
31	0x0000001F	0x0000001F	0x0000001F	0x0000001F	thirty-one	31		0x0000001F	

- 可以注意到每条指令都时对应的，并且取最终pc为例，仿真得到的结果与rars汇编结果一致，均为 0000000e，即仿真结果正确。

【三、FPGA测试斐波那契数列】

- 汇编代码

```
.text
    addi x1, x0, 1      #x1=1
    add t1, x0, x0      #store fib series @t1

#### input f0
    sw x1, 0x404(x0)    #rdy=1

l1:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=1
    #    addi a7, x0, 5    #for debug begin
    #    ecall
    #    mv t0, a0        #for debug end

    beq t0, x0, l1
    lw s0, 0x40c(x0)    #s0=vin
    #    addi a7, x0, 5    #for debug begin
    #    ecall
    #    mv s0, a0        #for debug end

    sw s0, 0x408(x0)    #out1=f0
    sw s0, 0(t1)        #store f0
    addi t1, t1, 4

    sw x0, 0x404(x0)    #rdy=0

l2:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=0
    #    addi a7, x0, 5    #for debug begin
    #    ecall
```

```

#    mv t0, a0          #for debug end

    beq t0, x1, 12

#### input f1
    sw x1, 0x404(x0)    #rdy=1
13:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=1
#    addi a7, x0, 5      #for debug begin
#    ecall
#    mv t0, a0          #for debug end

    beq t0, x0, 13
    lw s1, 0x40c(x0)    #s1=vin
#    addi a7, x0, 5      #for debug begin
#    ecall
#    mv s1, a0          #for debug end

    sw s1, 0x408(x0)    #out1=f1
    sw s1, 0(t1)        #store f1
    addi t1, t1, 4

    sw x0, 0x404(x0)    #rdy=0
14:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=0
#    addi a7, x0, 5      #for debug begin
#    ecall
#    mv t0, a0          #for debug end

    beq t0, x1, 14

#### comput fi = fi-2 + fi-1
next:
    add t0, s0, s1      #fi
    sw t0, 0x408(x0)    #out1=fi
    sw t0, 0(t1)        #store fi
    addi t1, t1, 4

    add s0, x0, s1
    add s1, x0, t0

    sw x1, 0x404(x0)    #rdy=1
15:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=1
#    addi a7, x0, 5      #for debug begin
#    ecall
#    mv t0, a0          #for debug end

    beq t0, x0, 15
    sw x0, 0x404(x0)    #rdy=0
16:
    lw t0, 0x410(x0)    #wait vld=0
#    addi a7, x0, 5      #for debug begin
#    ecall
#    mv t0, a0          #for debug end

    beq t0, x1, 16
    jal x0, next

```

事实上，每一个beq在没有输入的情况下都是一个无限循环，只有在对应输入发生变化，改变了vld或rdy的值时，才会进入到下一阶段，即实现了全互锁方式——只有双方都有应答才能继续执行。vld通过valid按钮输入。

- 烧写结果


The screenshot shows the FPGA development tool interface. At the top, there are eight LEDs labeled led7 to led0. Below them are the pin connections: G18, F18, E17, D17, G17, E18, D18, C17. The FPGA chip is labeled XC7A100t-CSG324-1. Below the chip are eight switches labeled sw7 to sw0. The bottom section shows the 'segplay(sharing with led)' and 'hexplay' displays. The 'segplay' display shows a car icon and the number 1. The 'hexplay' display shows the hexadecimal number 12345678. On the right, there is a terminal window titled 'FPGAOL UART xterm.js 1.1' showing the UART pins: cts, rts, rxd, txd. The xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4 and baud rate: 115200.

- 输入第一项，按动valid以结束循环

The screenshot shows the FPGA development tool interface after pressing the 'valid' button. The LEDs are now lit green, and the switches are now lit blue. The 'segplay' display shows a car icon and the number 1. The 'hexplay' display shows the hexadecimal number 00000001. On the right, there is a terminal window titled 'FPGAOL UART xterm.js 1.1' showing the UART pins: cts, rts, rxd, txd. The xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4 and baud rate: 115200. Below the terminal window, there is a 'soft clock' dropdown menu set to 'None' and a 'button' icon.


此时同样进入下一个循环，需要使vld = 0才能接受下一次输入

-

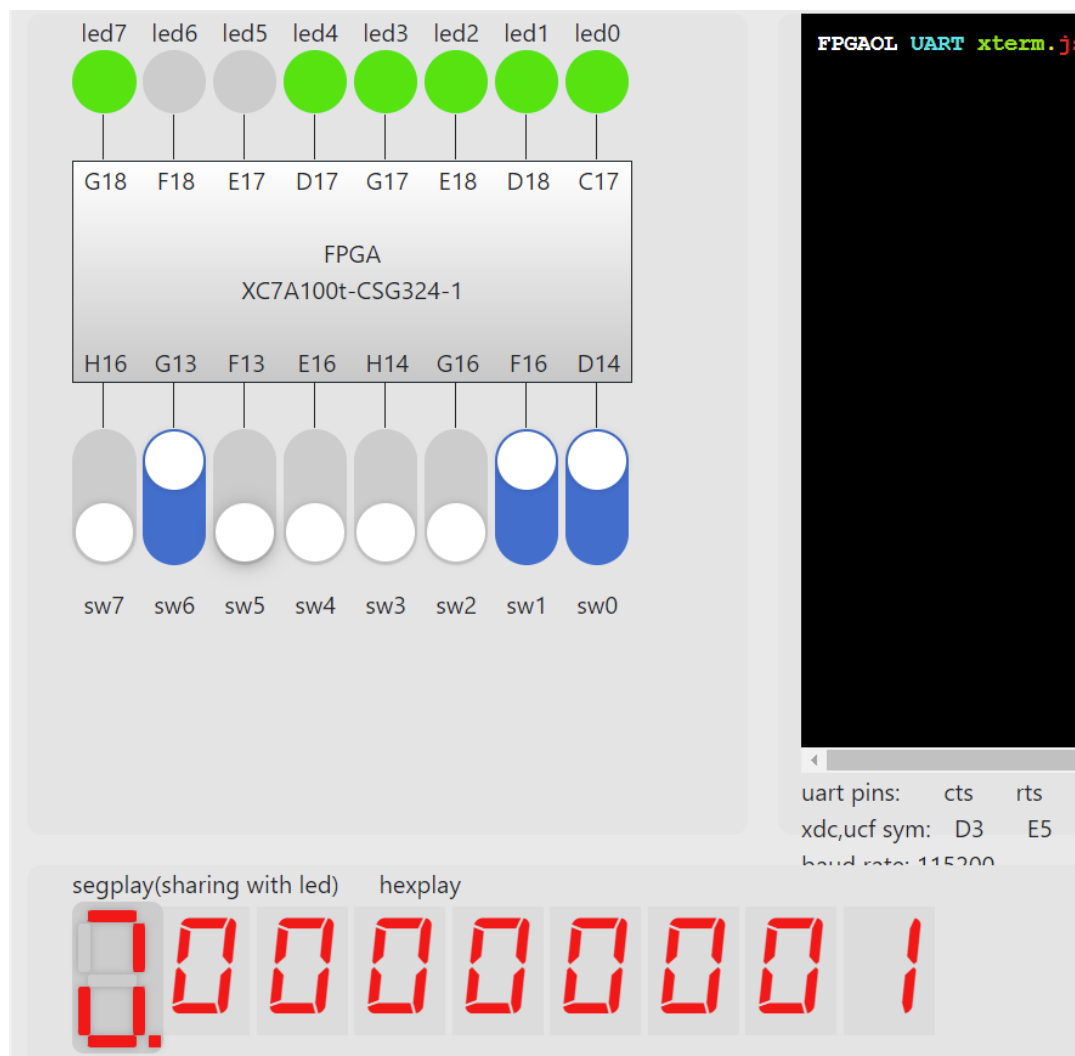


此时rdy信号亮，可以进行第二项的输入。

- 输入第二项

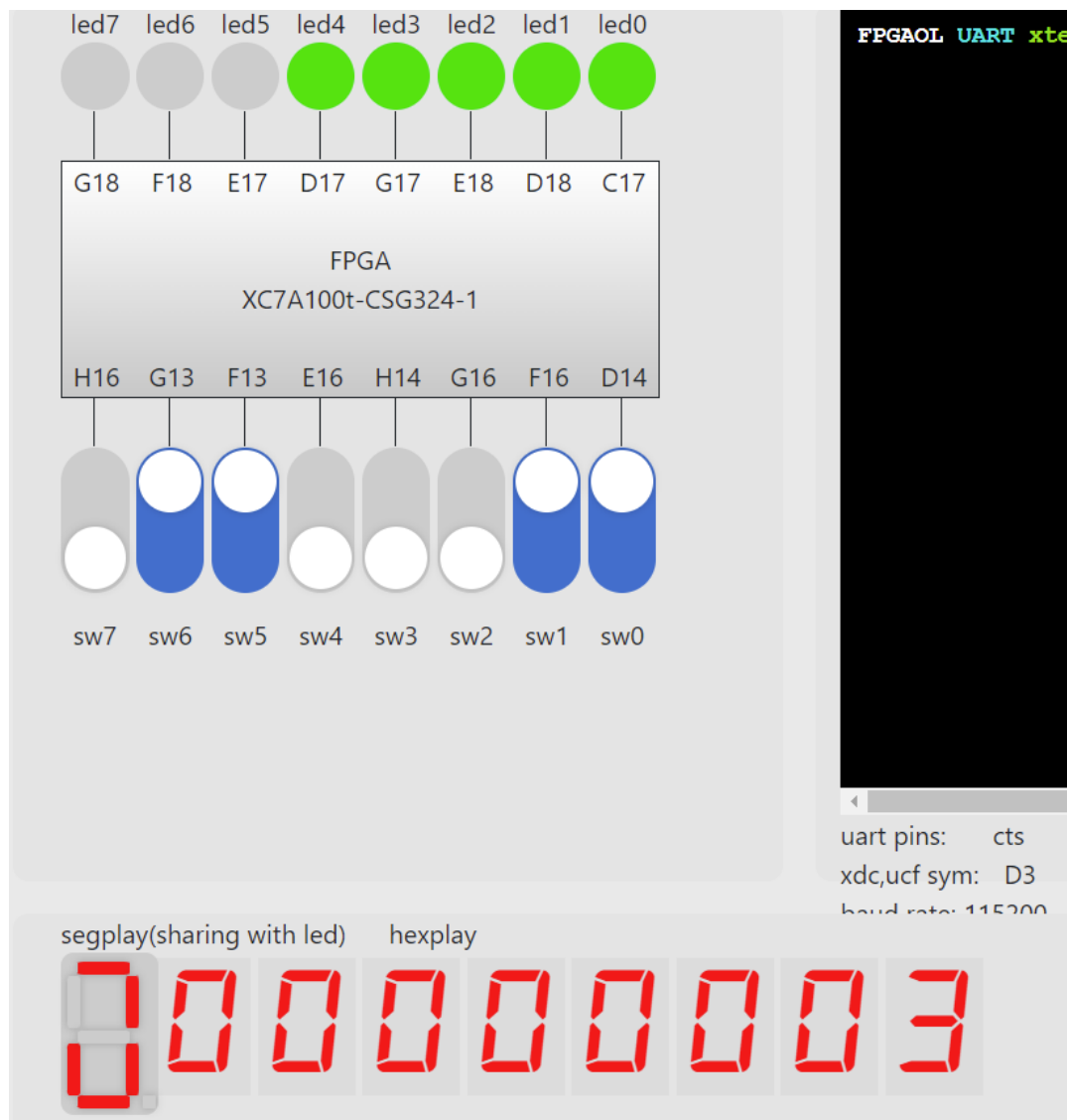

- 逐步运行

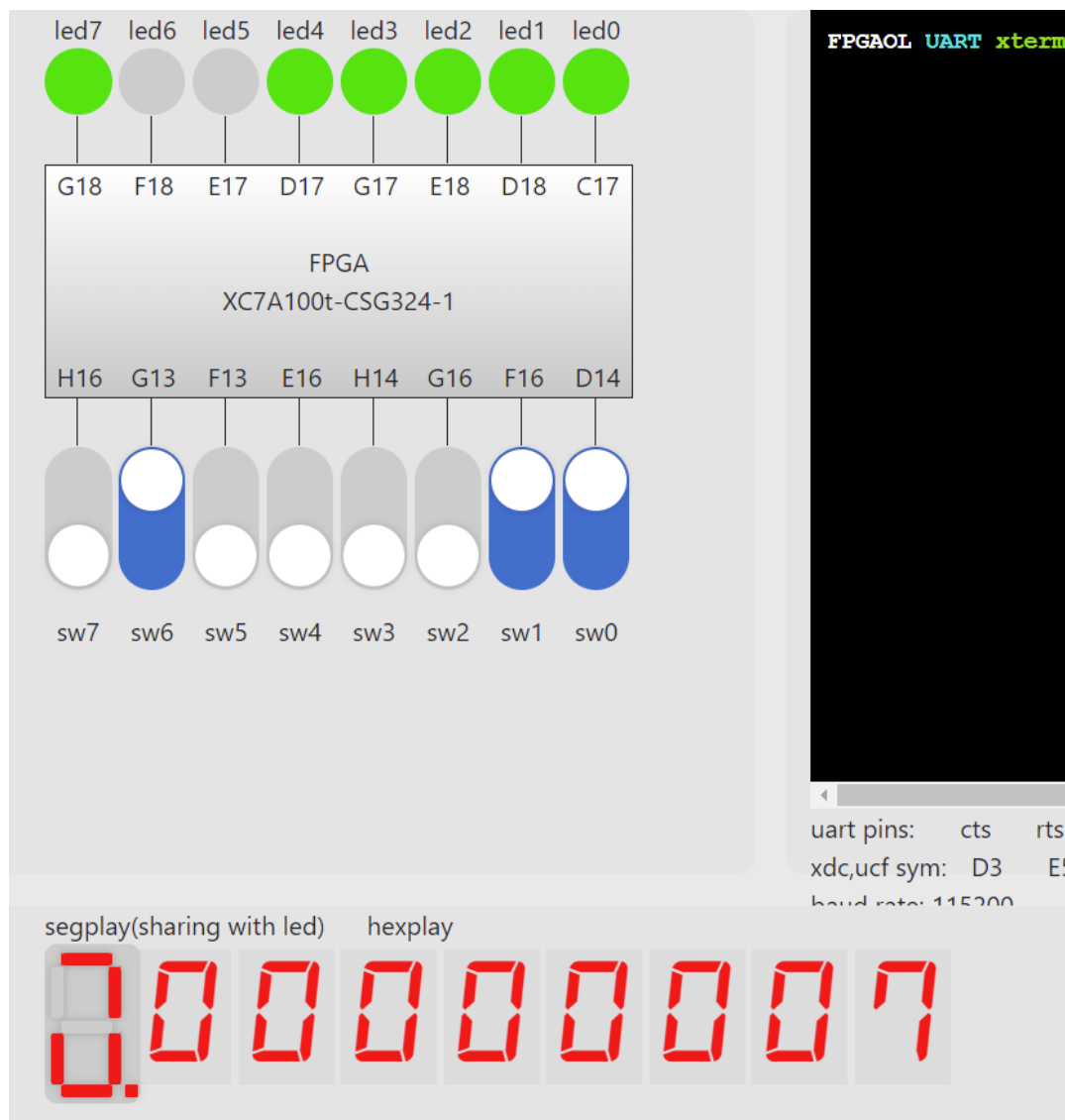

- 即最终烧写结果正确。

【总结与思考】

- 实验总结
 - 老师后续给出了数据通路，所以事实上是依葫芦画瓢，将对应的数据通路用verilog语言进行描述即可，难点在于理解各通路信号的含义，以及额外增加的四条指令需要怎样改变数据通路使得能够正确运行；
 - 事实上在烧写中第一次无法成功就是因为blt的误判使得虽然不满足beq的条件但是满足了blt的条件所以自动跳转了，所以多加了一个控制信号用于判断blt；
 - 学习了全互锁方式的实现与处理。
 - 其实相比之下，只要有完整数据通路就不难完成，想要完成选做只需要深入理解一下pdu和老师所给的测试文件的代码，总体来说难度适中。