

中国科学技术大学计算机学院
《计算机组成原理》实验报告



实验题目： lab4 多周期 CPU

学生姓名： 胡毅翔

学生学号： PB18000290

完成日期： 2020 年 5 月 26 日

实验目的

- 1. 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
- 2. 掌握数字系统的设计和调试方法
- 3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验环境

- 1. PC 一台
- 2. Windows 或 Linux 操作系统
- 3. Vivado
- 4. vlab.ustc.edu.cn
- 5. Logisim
- 6. Nexys4DDR 开发板

实验设计

多周期 CPU

设计目标

设计实现多周期 CPU 并可执行 add, sub, addi, lw, sw, beq, j 共 6 条指令。

 


图 1

指令功能与格式如下所示：

add: rd <- rs + rt;

op = 000000, funct = 100000

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------

addi: rt <- rs + imm;

op = 001000

lw: rt <- M(rs + addr);

op = 100011

sw: M(rs + addr) <- rt;

op = 101011

beq: if (rs = rt) then pc <- pc + 4 + addr << 2

else pc <- pc + 4;

op = 000100

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	addr/immediate(16 bits)		
------------	------------	------------	-------------------------	--	--

j: pc <- (pc+4)[31:28] | (add<<2)[27:0];

op = 000010

op(6 bits)	addr(26 bits)				
------------	---------------	--	--	--	--

图 2

端口声明

端口声明如下：

```
module CPU(  
    input clk,rst//clock,reset  
);
```

设计实现

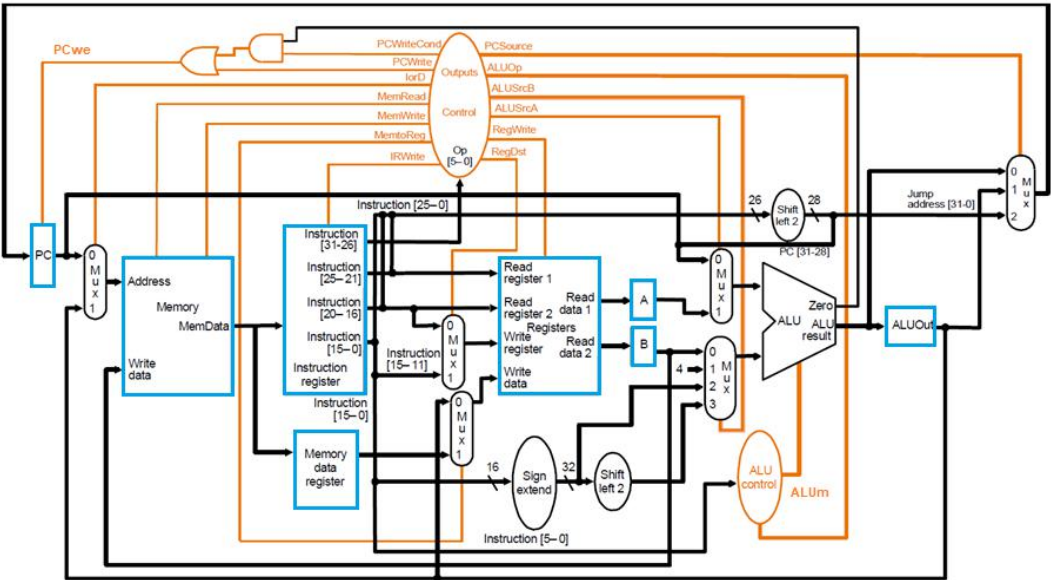


图 3

数据通路如上图所示。

而控制信号的输出，则根据状态进行控制，状态图如下：

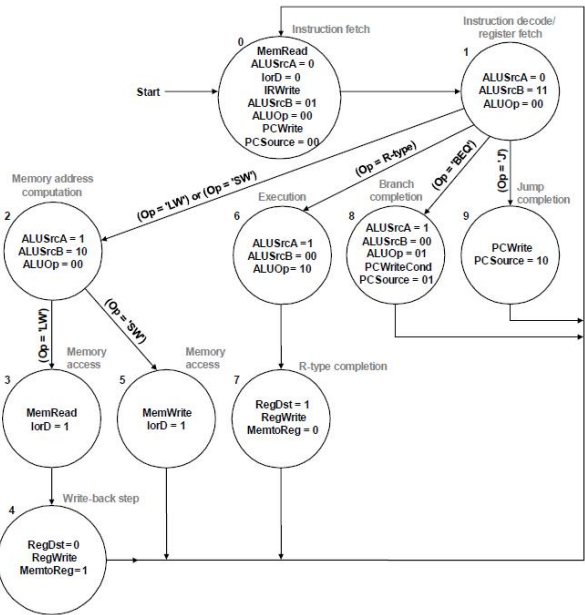


图 4

核心代码

核心代码(完整代码链接)(根据指令输出控制信号)如下:

```
//control logic
always @( * )
begin
    { PCWriteCond, PCWrite, IorD, MemRead, MemWrite, MemtoReg, IRWrite, PCSource, ALUOp, ALUSrcB, ALUSrcA, RegWrite, RegDst, r_ao, r_rf0, r_rf1, r_data } = 20'd0;
    if ( rst )
    begin
        { PCWriteCond, PCWrite, IorD, MemRead, MemWrite, MemtoReg, IRWrite, PCSource, ALUOp, ALUSrcB, ALUSrcA, RegWrite, RegDst, r_ao, r_rf0, r_rf1, r_data } = 20'd0;
    end
    else
    begin
        case ( status )
            4'd0:
            begin
                MemRead = 1'b1;
                IRWrite = 1'b1;
                ALUSrcB = 2'b1;
                PCWrite = 1'b1;
            end
            4'd1:
            begin
                r_ao = 1'b1;
                r_rf0 = 1'b1;
                r_rf1 = 1'b1;
                ALUSrcB = 2'b11;
            end
            4'd2:
            begin
                r_ao = 1'b1;
                ALUSrcA = 1'b1;
                ALUSrcB = 2'b10;
            end
            4'd3:
            begin
                r_data = 1'b1;
                MemRead = 1'b1;
                IorD = 1'b1;
            end
            4'd4:
            begin
```

```

        RegWrite = 1'b1;
        MemtoReg = 1'b1;
    end
4'd5:
    begin
        MemWrite = 1'b1;
        IorD = 1'b1;
    end
4'd6:
    begin
        if ( instr[ 29 ] )
            begin
                r_a0 = 1'b1;
                ALUSrcA = 1'b1;
                ALUSrcB = 2'b10;
                ALUOp = 2'b10;
            end
        else
            begin
                r_a0 = 1'b1;
                ALUSrcA = 1'b1;
                ALUOp = instr[1]?2'b01:2'b10;
            end
        end
    end
4'd7:
    begin
        if ( instr[ 29 ] )
            begin
                RegDst = 1'b0;
                RegWrite = 1'b1;
            end
        else
            begin
                RegDst = 1'b1;
                RegWrite = 1'b1;
            end
        end
    end
4'd8:
    begin
        r_a0 = 1'b0;
        ALUSrcA = 1'b1;
        ALUOp = 2'b01;
        PCWriteCond = 1'b1;
        PCSrc = 2'b01;
    end

```

```
end

4'd9:
begin
    PCWrite = 1'b1;
    PCSource = 2'b10;

end

endcase

end

end
```

仿真结果

仿真结果如下，开始时执行 4 条 4 个周期的 addi 指令，1 条 4 周期的 add 指令，及 1 条 5 周期的 lw 指令，状态转移及当前指令，可由图 5 中 status 及 instr 看出：

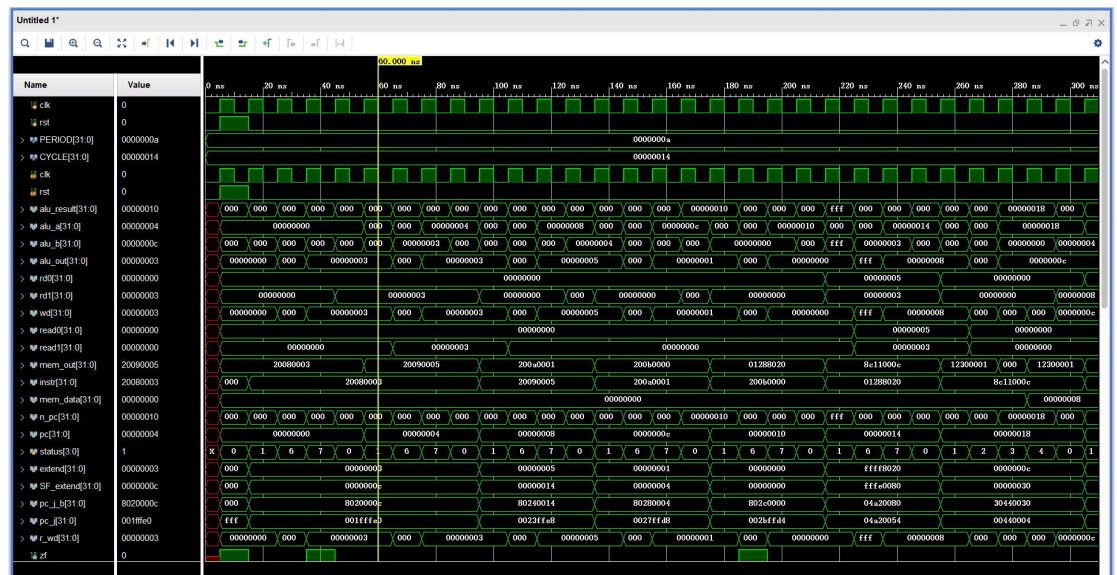


图 5

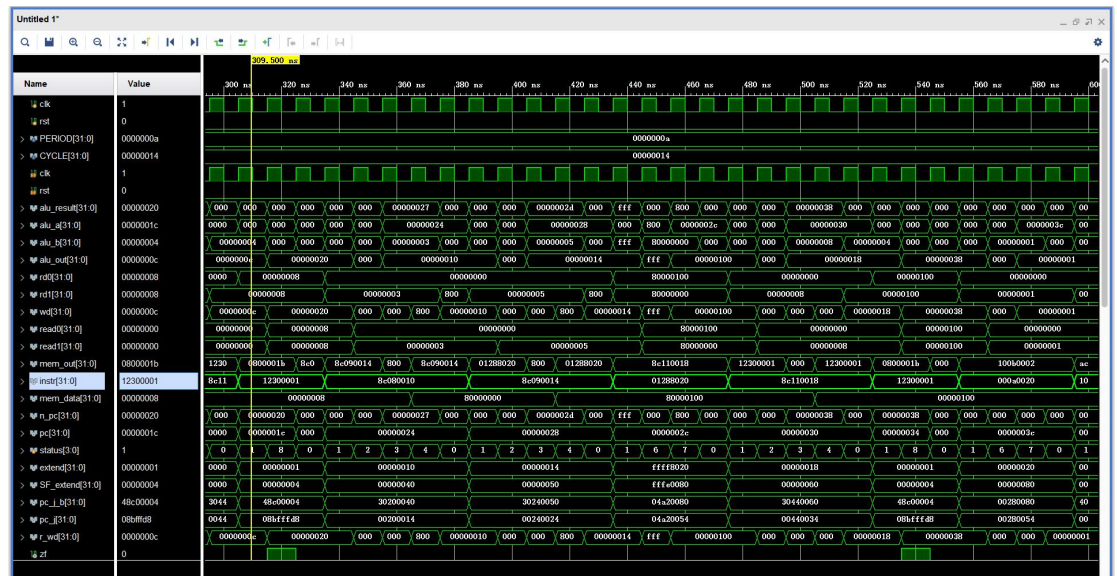


图 6

之后，执行 3 周期的 beq 指令，可见 pc 正确跳转。

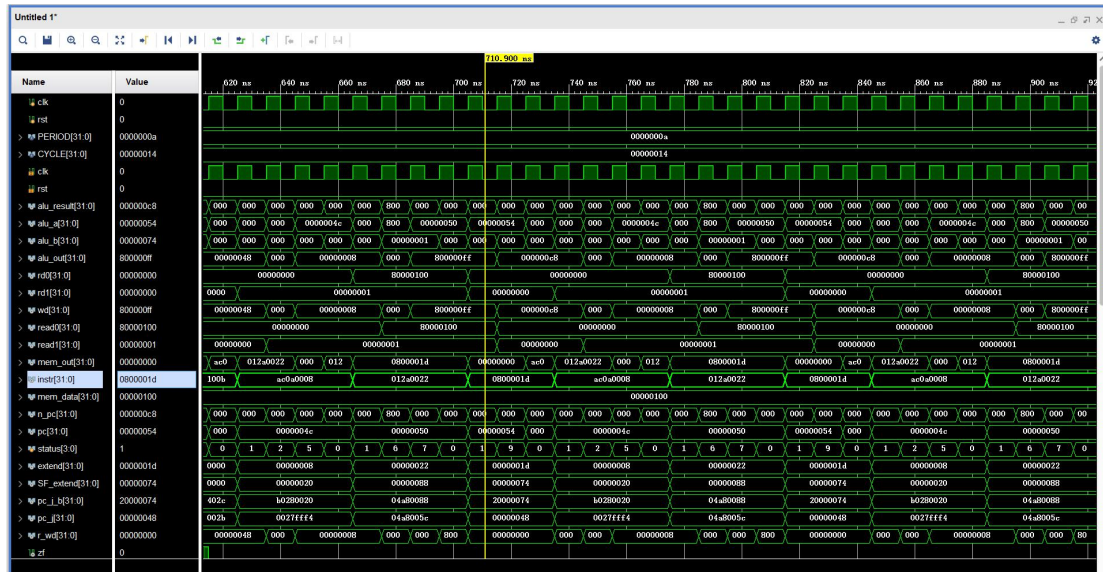


图 7

最后，指令进入 success 循环，在此处在 sw 和 j 指令之间，增加了 1 条 sub \$0,\$t1,\$t2 指令，用于测试 sub 指令。根据 alu 计算结果，及输入寄存器堆的内容，可见，sub 指令正确执行。


结果分析

仿真结果表明设计，运行效果与设计目标相同。

调试单元 (DBU)

设计目标

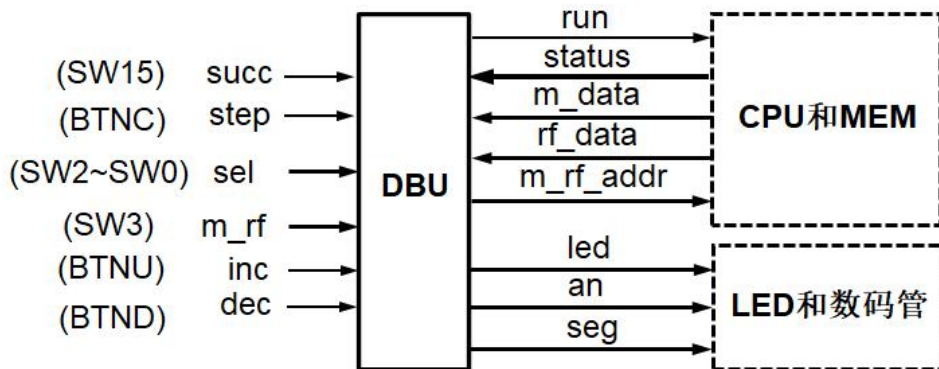为了方便下载调试，设计一个调试单元 DBU，该单元可以用于控制 CPU 的运行方式，显示运行过程的中间状态和最终运行结果。DBU 的端口与 CPU 以及 FPGA 开发板外设（拨动/按钮开关、LED 指示灯、7-段数码管）的连接如图所示。为了 DBU 在不影响 CPU 运行的情况下，随时监视 CPU 运行过程中寄存器堆和数据存储器的内容，可以为寄存器堆和数据存储器增加 1 个用于调试的读端口。



【图中省略了 clk (clk100mhz降频)和rst (BTNL)信号】

图 8

端口声明

端口声明如下：

```
module DBU(  
    input clk,//clock  
    input succ,//successive  
    input step,//step  
    input rst,//reset  
    input [ 2: 0 ] sel,//select  
    input m_rf,//memory_regfile  
    input inc,//increase  
    input dec,//decrease  
    output reg [ 15: 0 ] led,//show part  
    output reg [ 7: 0 ] an,  
    output [ 7: 0 ] seg  
);
```

设计实现

实现思路为将需要显示的数据从 CPU 中引出，并通过数据选择器，选择以供显示。

在 CPU 中的 regfile 及 memory 的读地址前，各增加一数据选择器，以选择是 CPU 内部运行时使用的地址，还是 DBU 读取的地址。而 m_rf_addr 的修改，则由两段式有限状态机实现，根据取信号边沿后的 inc 及 dec 信号增减。

此外还需增加显示模块，根据须显示的数字，输出数码管的使能信号，及滚动显示，以保证数据的正常显示。

核心代码

m_rf_aadr 的修改及控制是否连续运行部分的核心[代码](#)(链接完整代码)如下(剩余部分为简单的连线)：

```
always @( posedge clk )  
begin  
    if ( edg_inc )  
        begin  
            n_m_rf_addr = m_rf_addr + 8'd1;  
        end  
    else if ( edg_dec )  
        begin  
            n_m_rf_addr = m_rf_addr - 8'd1;  
        end  
    else  
        begin  
            n_m_rf_addr = m_rf_addr;  
        end  
    end  
always @( posedge clk )  
begin
```



```
if ( rst )
begin
    m_rf_addr <= 8'd0;
end
else
begin
    m_rf_addr <= n_m_rf_addr;
end
end
always @ *
begin
    if ( succ )
    begin
        clk_cpu = clk;
    end
    else
    begin
        clk_cpu = edg_step;
    end
end
end
```

结果分析

CPU 的仿真结果均符合设计目标。

实验总结

本次实验复习了上学期所学的 Verilog 的基本知识，并通过多周期 CPU 及 DBU 的设计，为接下来的流水线 CPU 设计打下基础。

意见建议

无。

思考题

增加了 sub 指令，已在实验报告中体现。